

# Lenguaje ABEL


- **Introducción**
- **Estructura de un archivo fuente ABEL**
  - ❑ Formato
  - ❑ Declaraciones
  - ❑ Operadores
  - ❑ Conjuntos
- **Descripción lógica**
  - ❑ Ecuaciones
  - ❑ Tablas
  - ❑ Diagramas de estados
- **Vectores de test**

# Introducción

- **ABEL significa**
  - ❑ Advanced Boolean Equation Language
- **Introducido por DATA I/O Corporation en 1984**
  - ❑ Diversos fabricantes lo siguen manteniendo
- **Es un lenguaje de descripción de hardware ...**
  - ❑ Permite describir un circuito digital
  - ❑ Permite definir vectores de test para comprobar el funcionamiento
  - ❑ Permite generar el mapa de fusibles para programar el PLD
- **...de bajo nivel**
  - ❑ Muy cercano a la circuitería que representa
  - ❑ Muy eficaz para describir diseños digitales pequeños (< algunos miles de puertas)

# Estructura de un archivo fuente ABEL

Encabezamiento	<code>module Bici</code>	
Declaraciones	<code>U1 device 'P22V10'; V1, V2, P pin 2, 3, 4; M pin 23;</code>	Declaración de la PAL Declaración de pines
Descripción lógica	<code>equations M = !V1 &amp; P # !V2 &amp; P;</code>	
Vectores de test	<code>test_vectors ( [ V1, V2, P ] -&gt; [ M ] ) [ .X., .X., 0 ] -&gt; [ 0 ]; [ 0, .X., 1 ] -&gt; [ 1 ]; [ 1, 0, 1 ] -&gt; [ 1 ];</code>	Los vectores de test se usan para simulación
Final	<code>end</code>	

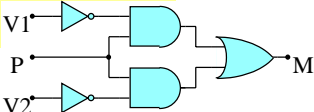

# Estructura de un archivo fuente ABEL

- **Formato del texto:**
  - ❑ Palabras clave: da igual mayúsculas que minúsculas
  - ❑ Nombres definidos por el usuario (identificadores): hay que mantener el estilo de su declaración
    - Por ejemplo, **V1** es distinto de **v1**
  - ❑ Las sentencias acaban en ;
- **Comentarios:**
  - Empiezan por comillas
  - Se extienden hasta las siguientes comillas o hasta el final de línea
- **Encabezamiento y final**
  - ❑ Las palabras clave `module` y `end` marcan los límites de un diseño

```
"pines de entrada  
A, B, C pin 2, 3, 4;
```



## Descripción lógica

- Se puede realizar de varias formas:


- Ecuaciones
  - Palabra clave: `equations`
  - Sentencia when-then-else
  - Extensiones de punto
- Tablas
  - Palabra clave: `truth_table`
- Diagrama de estados
  - Palabra clave: `state_diagram`
  - Sentencia if-then-else
  - Sentencia goto
  - Sentencia with-endwith

## Ecuaciones

- Sentencias de asignación:


- Operador de asignación combinacional (=)

```
equations
Y = A & B;
```

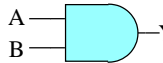


- Evitar realimentación combinacional

```
equations
Y = Y & B;
```

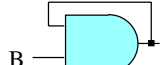

- Operador de asignación secuencial (:=)

```
equations
Y := A;
Y.clk = CK;
```

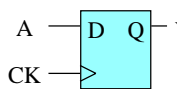


- El orden textual no importa

```
equations
X := X+1;
Y := Y+X;
```

```
equations
Y := Y+X;
X := X+1;
```

```
[X,Y].clk = CK;
```

 


## Ecuaciones

- Sentencia when-then-else

- Equivale a una ecuación

```
equations
when cond1 then
Y = exp1
else when cond2 then
Y = exp2
else
Y = exp3;
```
 
```
equations
Y = (cond1)&(exp1)
# !(cond1)& (cond2) &(exp2)
# !(cond1)& !(cond2)&(exp3);
```



```
SEL=[S1,S0];
equations
when SEL==0 then Y=D0
else when SEL==1 then Y=D1
else when SEL==2 then Y=D2
else Y=D3;
```

## Extensiones de punto

- Se aplican a las salidas y permiten:


- Manejar señales especiales de la estructura de salida (OE, CLK; ...)
- Eliminar ambigüedad en la descripción

- Las hay independientes del dispositivo (*pin-to-pin*) y dependientes (*detailed*)

Independientes		Dependientes	
Extensión	Descripción	Extensión	Descripción
.oe	Output enable	.re	Reset
.clk	Reloj de biestable	.ar	Reset asíncrono
.aclr	Reset asíncrono	.sr	Reset síncrono
.clr	Reset síncrono	.pr	Preset
.aset	Preset asíncrono	.ap	Preset asíncrono
.set	Preset síncrono	.sp	Preset síncrono
.fb	Realim. Q de biestable	.d	Entrada de biestable D
.pin	Realim. de la salida	.q	Realim. Q de biestable
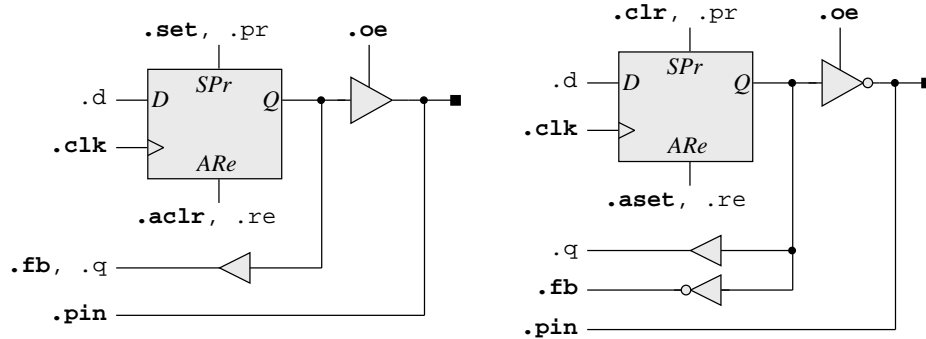
## Extensiones de punto

- Recomendable usar las extensiones independientes del dispositivo
  - Se normalizan al pin de salida
- Ejemplos:



## Ejemplos

- Contador **ascendente/descendente** módulo 8 con **RESET** asíncrono
  - Cuenta hacia arriba o hacia abajo, según el valor de la entrada **UP**.
- Contador módulo 13 con **PRESET** síncrono y **RESET** asíncrono.
  - La entrada de PRESET coloca al contador a su valor máximo.

```

module Cont8
  Cont8 device 'P22V10';
  CLK,RST,UP pin 1,2,3;
  Q2,Q1,Q0 pin 23,22,21;
  CN = [Q2,Q1,Q0];
equations
  when UP then CN:=CN+1
  else CN:=CN-1;
  CN.clk=CLK;
  CN.aclr=RST;
end
    
```

```

module Cont13
  Cont13 device 'P22V10';
  CLK,RST,PRT pin 1,2,3;
  Q3,Q2,Q1,Q0 pin 23,22,21,20;
  CN = [Q3,Q2,Q1,Q0];
equations
  when PRT then CN:=12
  else when (CN==12) then CN:=0
  else CN:=CN+1;
  CN.clk=CLK;
  CN.aclr=RST;
end
    
```

¡Ojo! Simulación de ecuaciones OK porque las salidas siempre están habilitadas  
Para que la simulación sea OK indep. del PLD, **realimentar con la extensión .fb**

## Realimentación en ecuaciones

- Posibilidades:
  - Sin extensión:** Se realimenta del pin; si no existe, se realimenta del biestable con polaridad normalizada al pin.
  - Con .fb:** Se realimenta del biestable con polaridad normalizada al pin; si no existe, se realimenta del pin.
  - Con .pin:** Se realimenta del pin; si no existe resulta un error.
- Recomendable especificar de dónde se realimenta con **.fb** o **.pin**
  - Resulta un diseño independiente del PLD
  - La simulación de ecuaciones es igual que la simulación del JEDEC

- Si no ponemos extensión:
  - Al compilar existen todos los caminos de realimentación  $\Leftrightarrow$  .pin
  - Pero al encajar el diseño en una 22V10, se tiene en cuenta que la realimentación es de biestable  $\Leftrightarrow$  .fb

**Aparecen diferencias entre una simulación y otra**



## Tablas

- Descripción tabular: salidas =  $f$ (combinaciones de entradas)
- Permite describir:

- Circuitos combinatoriales (tabla de verdad)

```

truth_table ([A,B] -> [Y])
  [0,0] -> [0];
  [0,1] -> [1];
  [1,0] -> [1];
    
```

- Circuitos secuenciales (tabla de estados)


```

truth_table ([QB,QA] => [QB,QA] -> [Y])
  [0,0] => [0,1] -> [0];
  [0,1] => [1,0] -> [0];
  [1,0] => [1,1] -> [0];
  [1,1] => [0,0] -> [1];
    
```

- El valor de la salida para combinaciones de entradas no especificadas se toma como no importa
 
## Ejemplo de tabla

- Decodificador BCD a 7 segmentos
  - ❑ Entradas: código BCD
  - ❑ Salidas: visualizador de cátodo común



```

module BCD7
  D3,D2,D1,D0      pin;
  a,b,c,d,e,f,g    pin;
  BCD = [D3..D0];
  ON,OFF = 1,0; "Invertir para ánodo común"
  truth_table(BCD ->[ a, b, c, d, e, f, g])
  0 ->[ ON, ON, ON, ON, ON, ON, OFF];
  1 ->[ OFF, ON, ON, OFF, OFF, OFF, OFF];
  ...
  9 ->[ ON, ON, ON, ON, OFF, ON, ON];
end BCD7
    
```



## Diagramas de estados

- ABEL permite describir máquinas de estados (ME) introduciendo el diagrama de estados
  - ❑ Se realiza con la palabra clave `state_diagram`
- 4 Pasos en la descripción de una ME en ABEL:
  - ❑ Definir las variables de estado.
  - ❑ Definir/codificar los estados.
  - ❑ Definir la función de transición de estados
    - Sección `state_diagram`
  - ❑ Definir la función de salida
    - Sección `state_diagram` o `equations`

## Diagramas de estados

- La estructura de la sección `state_diagram` es:

```

state_diagram reg_estado
state id_estado:
  [ecuaciones;]
  cond_trans;
...
    
```

- ❑ **reg\_estado**, identificador o conjunto de identificadores que especifican los biestables de estado
- ❑ **id\_estado**, identificador del estado actual
- ❑ **ecuaciones**, definen las salidas para el estado actual (opcional)
- ❑ **cond\_trans**, condición de transición de estado que define:
  - Estado siguiente: **if-then-else** y **goto**
  - Opcionalmente ecuaciones de salida asociadas a las transiciones entre estados: **with-endwith**


## Diagramas de estados

- Tipos de condiciones de transición de estado:

- ❑ Transiciones incondicionales

```

 
state_diagram ESTADO
state S2: goto S0;
...
    
```



- ❑ Transiciones condicionales

```

 
state_diagram ESTADO
state S2: if E then S0
         else S2;
...
    
```



- ❑ Transiciones con **with-endwith**


```

 state_diagram ESTADO
state S2:
  if E then S0 with Y=1;endwith;
  else S2 with Y=0; endwith;
    
```



## Ejemplo: máquina de Mealy

- Detector ...001...

 

```

module Mly_001
  CK,RST,E,S pin;
  Q1,Q0 pin istype 'reg';
  EST = [Q1, Q0];
  S0 = [0, 0];
  S1 = [0, 1];
  S2 = [1, 1];
  state_diagram EST
    state S0: if !E then S1
              else S0;
    state S1: if !E then S2
              else S0;
    state S2: if E then S0
              else S2;
  equations
    S = E & (EST == S2);
    EST.clk = CK; EST.aclr = RST;
end
  
```

1 Definir variables de estado


2 Definir/codificar los estados

3 Función de transición de estados

4 Función de salida

## Ejemplo con with-endwith

- Detector ...001...

 

```

module With_001
  CK,RST,E,S pin;
  Q1,Q0 pin;
  ESTADO = [Q1, Q0];
  S0 = [0, 0];
  S1 = [0, 1];
  S2 = [1, 1];
  state_diagram EST
    state S0:
      S = 0;
      if !E then S1 else S0;
    state S1:
      S = 0;
      if !E then S2 else S0;
    state S2:
      if E then S0 with S = 1; endwith;
      else S2 with S = 0; endwith;
  equations
    EST.clk = CK; EST.aclr = RST;
end
  
```

Salida codificada en la sección *state\_diagram*

## Vectores de test

- Palabra clave: **test\_vectors**

- Define los vectores de prueba para verificar la funcionalidad del diseño
- Especifican la salida esperada en función de las entradas (similar a las tablas)

- Se usan constantes especiales:

- .X. No importa
- .Z. Alta impedancia
- .C. Pulso de reloj
- .D. Flanco descendente
- .U. Flanco ascendente
- .X. en simulación:
  - Como entrada, el simulador escogerá un valor (0 ó 1)
  - Como salida, dará lo mismo el valor que aparezca a la salida

```

"Contador con reset asíncrono activo en H y OEN
test_vectors
  ([CLOCK, RESET, OE ] -> [ Q2, Q1, Q0 ])
  [ .X., 1, 1 ] -> [ 0, 0, 0 ];
  [ .C., 0, 1 ] -> [ 0, 0, 1 ];
  [ .C., 0, 1 ] -> [ 0, 1, 0 ];
  [ .C., 0, 0 ] -> [.Z., .Z., .Z.];
  
```