 


P1 – 2024

**Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica**



Coordinación General de Ingeniería Electrónica

Laboratorio de Electrónica Digital I

Sesión 6

| Hora | PE | NL | Mat | Apellidos | Nombre |
|------|-----|----|---------|-------------------|-----------------------|
| MM1 | IMC | 13 | 1926053 | Lujan Arce | Adrián Eduardo |

Diseño de sistemas combinacionales

Propósito: Comprensión, análisis y aplicación del método de Diseño de sistemas combinacionales, mediante el diseño, la simulación y construcción de un prototipo


Método del diseño combinacional con HDL

- 1.- Especificar el sistema.
- 2.- Determinar entradas y salidas (Diagrama de Bloques).
- 3.- **Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad.**
Representar la ecuación en sus formas canónicas SOP Σ y POS Π
- 4.- **Ecuaciones Mínimas**

**Código
ABEL-HDL**

- 5.- Simulación.
- 6.- Construcción del prototipo

1.- Especificar el sistema Problema propuesto:
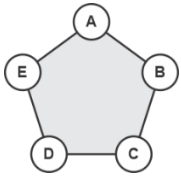
| | |
|---|---|
| <p>Diseño y efectué la simulación de un sistema digital binario, para el control de alerta de un sistema de producción que es alimentado por 5 generadores llamados A, B, C, D y E, distribuidos como lo muestra la figura.</p> <p>Si el generador trabaja correctamente el sistema lo indica por medio de una señal baja (0) y en caso de falla una señal alta (1).</p> <p>Para asegurar el buen funcionamiento del sistema se requieren dos salidas que corresponden a dos tipos de señales de alerta con las siguientes condiciones:</p> |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 1.- Alarma luminosa (AL) que se activa $AL=1$, sí solo dos generadores contiguos fallan o solo tres generadores contiguos fallan, incluyendo el caso en donde todos los generadores fallan. 2.- Alarma acústica (AA) que toma el valor de $AA=1$, cuando al menos tres generadores fallan y éstos sean todos contiguos, excluyendo el caso en donde todos los generadores fallan | |

2.- Determinar entradas y salidas (Dibujo del Diagrama de Bloques).

3.- Trasladar el comportamiento del sistema a una Tabla de verdad

| m | Entradas | | | | | Salidas | |
|----|----------|---|---|---|---|---------|----|
| | A | B | C | D | E | AI | AA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

Formas canónicas

| | | No de Combinaciones | | |
|---------------------------|----------|---------------------|-----|---|
| $FAI_{(A, B, C, D, E)} =$ | Σ | | SOP | 1 |
| $FAA_{(A, B, C, D, E)} =$ | Σ | | | |
| $FAI_{(A, B, C, D, E)} =$ | Π | | POS | 0 |
| $FAA_{(A, B, C, D, E)} =$ | Π | | | |

4.- Ecuaciones Mínimas usando LogicAid

| | | | In | Gates |
|---------------------------|--|--|----|-------|
| $FAI_{(A, B, C, D, E)} =$ | | | | |
| $FAA_{(A, B, C, D, E)} =$ | | | | |
| $FAI_{(A, B, C, D, E)} =$ | | | | |
| $FAA_{(A, B, C, D, E)} =$ | | | | |

Código ABEL-HDL Ecuaciones Mínimas o Tabla de verdad, incluyendo Test_vectors


 


Imagen de la simulación Test_vectors

 

Distribución de terminales PIN OUT



Imagen del diagrama esquemático en PROTEUS


 


 

Foto del prototipo armado



Para la realización de este proyecto formativo se te recomienda consultar los videos siguientes

| | | |
|-----|---|---|
| DC1 | https://www.youtube.com/watch?v=HgHd7P8XYRs&t=205s |  |
| 2 | https://www.youtube.com/watch?v=kISqs3H4ADA&t=17s |  |
| DC3 | https://www.youtube.com/watch?v=ym4stKMx_5Y&t=6s |  |

Reporte sesión 6 (lista de Cotejo, Check List)

| | |
|----|---|
| 1 | Portada con datos completos. |
| 2 | Redacción del problema propuesto |
| 3. | Diagrama de Bloques |
| 4 | Tabla de verdad |
| 5 | Las ecuaciones SOP y POS en la forma Canónica |
| 6 | Ecuaciones mínimas indicando el numero de entradas y el numero de compuertas |
| 7 | El código ABEL-HDL Truth_Table o Ecuaciones incluyendo el test_vectors en el mismo código. |
| 8 | Imagen de la simulación (Test Vectors). |
| 9 | Las ecuaciones mínimas del archivo reporte (RPT). |
| 10 | La distribución de terminales (Pin Out) del archivo reporte (RPT). |
| 11 | Imagen de la simulación del Test_vectors |
| 8 | Imagen del circuito en PROTEUS (usando como entradas y salidas botones, resistencias y Led's) |
| 9 | Foto del prototipo |
| 10 | Conclusiones |
| 11 | Recomendaciones |

Subir los archivos entregables a Google classroom, antes de la fecha solicitada

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------------|----------------|
| Archivos entregables en Zip o RAR | PDF | ABL | JED | Animación | PROTEUS |
|--|------------|------------|------------|------------------|----------------|

Una vez cumplido lo anterior es necesario agendar y efectuar la entrevista presencial para presentar el prototipo funcionando correctamente, así como explicar los procedimientos y resultados obtenidos en forma oral y escrita.

“Una mente adaptativa tiene una mejor capacidad de aprendizaje”.

Pearl Zhu