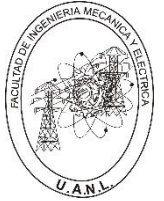


P6 – 2023

Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Coordinación General de Ingeniería Electrónica



Laboratorio de Electrónica Digital I
Sesión 6


Diseño de sistemas combinacionales

Propósito: Comprensión, análisis y aplicación del método de Diseño de sistemas combinacionales, mediante el diseño, la simulación y construcción de un prototipo

Método del diseño combinacional con HDL (Flujo de diseño)

1.- Especificar el sistema.	
2.-Determinar entradas y salidas (Diagrama de Bloques).	
3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad. Representar la ecuación en sus formas canónicas SOP Σ y POS Π	Código ABEL-HDL
4.- Ecuaciones Mínimas	
5.-Simulación.	
6.- Construcción del prototipo	

Especificar el sistema Problema propuesto:
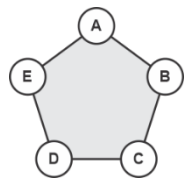
<p>Diseñe y efectué la simulación de un sistema digital binario, para el control de alerta de un sistema de producción que es alimentado por 5 generadores llamados A, B, C, D y E, distribuidos como lo muestra la figura.</p> <p>Si el generador trabaja correctamente el sistema lo indica por medio de una señal baja (0) y en caso de falla una señal alta (1).</p> <p>Para asegurar el buen funcionamiento del sistema se requieren dos salidas que corresponden a dos tipos de señales de alerta con las siguientes condiciones:</p>	
<p>1.- Alarma luminosa (AL) que se activa $AL=1$, sí solo dos generadores contiguos fallan o solo tres generadores contiguos fallan, incluyendo el caso en donde todos los generadores fallan.</p> <p>2.- Alarma acústica (AA) que toma el valor de $AA=1$, cuando al menos tres generadores fallan y éstos sean todos contiguos, excluyendo el caso en donde todos los generadores fallan</p>	

Determinar entradas y salidas (Dibujo del Diagrama de Bloques).



Trasladar el comportamiento del sistema a una Tabla de verdad

m	TP	T4	T3	T2	T1	Σ	S
0	0	0	0	0	0		
1	0	0	0	0	1		
2	0	0	0	1	0		
3	0	0	0	1	1		
4	0	0	1	0	0		
5	0	0	1	0	1		
6	0	0	1	1	0		
7	0	0	1	1	1		
8	0	1	0	0	0		
9	0	1	0	0	1		
10	0	1	0	1	0		
11	0	1	0	1	1		
12	0	1	1	0	0		
13	0	1	1	0	1		
14	0	1	1	1	0		
15	0	1	1	1	1		
16	1	0	0	0	0		
17	1	0	0	0	1		
18	1	0	0	1	0		
19	1	0	0	1	1		
20	1	0	1	0	0		
21	1	0	1	0	1		
22	1	0	1	1	0		
23	1	0	1	1	1		
24	1	1	0	0	0		
25	1	1	0	0	1		
26	1	1	0	1	0		
27	1	1	0	1	1		
28	1	1	1	0	0		
29	1	1	1	0	1		
30	1	1	1	1	0		
31	1	1	1	1	1		

Formas canónicas

		No de Combinaciones		
$F_{(T_P, T_4, T_3, T_2, T_1)} =$	Σ		SOP	1
$F_{(T_P, T_4, T_3, T_2, T_1)} =$	Π		POS	0

Nota: En la forma Canónica Σ se indica el número de combinaciones de la tabla de verdad cuyas salidas igual a uno.
En la forma Canónica Π se indica el número de combinaciones de la tabla de verdad cuyas salidas igual a cero.

Ecuaciones Mínimas usando LogicAid

		Ecuaciones	Inputs	Gates	
$F_{(T_P, T_4, T_3, T_2, T_1)} =$					SOP
$F_{(T_P, T_4, T_3, T_2, T_1)} =$					POS

Código ABEL-HDL Ecuaciones Mínimas o Tabla de verdad, incluyendo Test_vectors


 


Imagen de la simulación Test_vectors

 

La ecuación mínima del archivo reporte (RPT).



Distribución de terminales PIN OUT


 



Imagen del diagrama esquemático en PROTEUS

 

Foto del prototipo armado



Conclusión y recomendaciones

 

Para la realización de este proyecto formativo se te recomienda consultar los videos siguientes

DC1	https://www.youtube.com/watch?v=HgHd7P8XYRs&t=205s	
2	https://www.youtube.com/watch?v=kISqs3H4ADA&t=17s	
DC3	https://www.youtube.com/watch?v=ym4stKMx_5Y&t=6s	

Reporte sesión 6 (lista de Cotejo, Check List)

1	Portada con datos completos.
2	Redacción del problema propuesto
3	Diagrama de Bloques
4	Tabla de verdad
5	Las ecuaciones SOP y POS en la forma Canónica
6	Ecuaciones mínimas indicando el número de entradas y el numero de compuertas
7	El código ABEL-HDL Truth_Table o Ecuaciones incluyendo el test_vectors en el mismo código.
8	Imagen de la simulación (Test Vectors).
9	Las ecuaciones mínimas del archivo reporte (RPT).
10	La distribución de terminales (Pin Out) del archivo reporte (RPT).
11	Imagen del circuito en PROTEUS (usando como entradas y salidas botones, resistencias y Led's)
12	Foto del prototipo
13	Conclusiones
14	Recomendaciones

Subir los archivos entregables a Google Classroom, antes de la fecha solicitada

Archivos entregables en Zip o RAR	PDF	ABL	JED	Animación	PROTEUS	LogicAid
--	------------	------------	------------	------------------	----------------	-----------------

Una vez cumplido lo anterior es necesario agendar y efectuar la entrevista presencial para presentar el prototipo funcionando correctamente, así como explicar los procedimientos y resultados obtenidos en forma oral y escrita.

“Una mente adaptativa tiene una mejor capacidad de aprendizaje”.

Pearl Zhu