

Proyecto Adicional 8

Para los alumnos de M1 Sistemas Digitales

Diseñar un Contador de décadas descendente (9 a 0), con el decodificador de BCD a 7 segmentos en un solo circuito, además incluir una entrada adicional de Rst (Restablecer) que mande a nueve el conteo al oprimirla.

