

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Electrónica Digital



Proyecto Formativo 5 Guía para el examen de medio curso

El propósito de los proyectos formativos es contar con una guía de estudios que te permitan prepararte para el examen de medio curso.

Una vez contestado completamente, digitalízalo y súbelo en formato PDF a la plataforma Google Classroom antes de las de la fecha límite.

Indice	Pag.
Indice Calendario de avance	
Flujo de Diseño	2
1 Problema propuesto	3
2 La tabla de verdad.	4
3 Ecuaciones Mínimas	5
4 Diagramas esquemáticos	6
5 Simulación	8
6 Conclusiones de la actividad	9
7 Recomendaciones	10
8 Lista de cotejo (Chek List)	11
9 Archivos entregables	11

Calendario de avance


Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	
3	4	5	6	7	8	9	
							9
							-
10	11	12	13	14			
Facha Limita							
Fecha Límite							

Lista de verificación (checklist)

No.	Tema	Respuestas	Cotejado
		Diagrama de bloques	Pag .3
		Tabla de verdad (Archivo en Excel)	Pago. 4
		And/Or SOP	_
4	Problema propuesto	Ecuaciones mínimas	Pag. 5
		Diagramas Esquemáticos	Pag. 6
		Código del archivo Test_vectors ABV	Pag. 8
		Imagen de la simulación	Pag. 9
5	Conclusiones	Un trabajo sin conclusiones carece de valor	Pag. 10
6	Recomendaciones		Pag. 11
Digitalizar el documento resuelto y subirlo a Google Classroom			

Flujo de Diseño

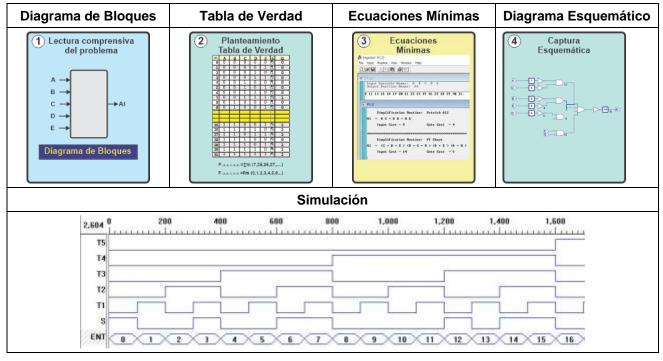Para desarrollar el diseño digital solicitado, te recomendamos seguir el flujo de diseño propuesto a continuación.



1.- Problema propuesto

Un sistema de riego requiere de diferentes cantidades de flujo de agua para surtir un determinado caudal, que depende de la demanda de los 5 canales de riego llamados A, B, C, D y E que necesitan alimentarse de 25, 20, 15, 10 y 5 litros por segundo respectivamente.

En donde un canal cerrado se indica por medio de un cero y canal abierto por medio de un 1.

Para proporcionar la demanda solicitada por los canales abiertos se cuentan con cinco bombas llamadas, B40, B30, B20, B10 y B5 que proporcionan 40, 30, 20, 10 y 5 litros por segundo respectivamente, que deberán de encender (1) y apagar (0) para cumplir con el total del caudal requerido, cumpliendo con las siguientes condiciones:

- 1. Deberán de encender solo las bombas necesarias para entregar la cantidad de caudal solicitado.
- 2. En el caso de que el caudal solicitado lo puedan proporcionar diferentes combinaciones de bombas, se debe encender el *mayor número de bombas* para que se cumpla el punto 1.
- 3. En el caso de que el caudal solicitado lo puedan proporcionar la misma cantidad de bombas, se debe encender en donde se utilice *la bomba de menor* capacidad de flujo.
 - 1.- El Dibujo del Diagrama de bloques (entradas y salidas)

2.- La tabla de verdad.

Utilizar el programa Excel para elaborar la tabla de verdad con el objetivo de expresar y analizar el comportamiento del sistema propuesto.

		E	Entradas	3		С			Salidas		
M	A (25)	B (20)	C (15)	D (10)	E (5)		B40	B30	B20	B10	B5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	1
2											
3											
4											
5											
6											
7	0	0	1	1	1	30	0	0	1	1	0
8	0	1	0	0	0	20					
9	0	1	0	0	1	25					
10	0	1	0	1	0	30					
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22	1	0	1	1	0	50					
23									_	_	
24											
25	1	1	0	0	1	50	1	0	0	1	0
26											
27											
28											
29											
30											
31											

3.- Ecuaciones Mínimas

Formas canónicas

B40=Σm (B40=∏m (
B30=Σm (B30=∏m (
B20=Σm (B20=∏m (
B10=Σm (B10=∏m (
B5=Σm (B5=∏m (

Para cada una de las cinco salidas utilizando LogicAid, obtenga la ecuación mínima con la menor cantidad de entradas y menor número de compuertas y su diagrama esquemático ya sea en la forma And/Or (SOP) o And/Or (POS).

Ecuaciones Mínimas

B40=	
B30=	
B20=	
B10=	
B5=	

	Entradas	Compuertas
B40		
B30		
B20		
B10		
B5		

4.- Diagramas esquemáticos

Dibuje o inserte la imagen del diagrama esquemático (Schematic) correspondiente a cada una de las cinco salidas, asegurándose de que se haya utilizado la ecuación mínima obtenida previamente.

B40	
B30	
B20	

B10	
B5	

5 Simulación
d) Código del archivo Test_vectors ABV.
e) Imagen de la simulación
La imagen deberá incluir un bus que represente las combinaciones de entrada en orden ascendente, numeradas en formato decimal. Esto permitirá una comparación adecuada con los valores obtenidos en la tabla de verdad o en las formas canónicas.

6.- Conclusiones de la actividad

Un trabajo sin conclusiones carece de valor			

7.- Recomendaciones

8.- Lista de cotejo (Chek List)

Reporte Pfd.

report	or in the second					
1	Portada.					
2	Diagrama de bloques del problema propuesto.					
3	Tabla de verdad del problema propuesto.					
4	Ecuaciones mínimas para cada una de las cinco salidas.					
5	Imagen del diagrama esquemático para cada una de las cinco salidas, asegurándose de que se haya utilizado la ecuación mínima.					
6	Código del archivo Test_vectors ABV.					
7	Imagen de la simulación incluyendo en el bus todas las combinaciones en decimal y en orden ascendente.					
8	Conclusiones					
9	Recomendaciones					
10	Bibliografía					
11	Subir el reporte completo junto con los archivos entregables solicitados antes de la fecha límite a Google Classroom en un archivo en PDF con el nombre Hora y numero de lista, ejemplo PF4M2NL3 clase M2 número de lista 3					

9.- Archivos entregables

Subir los siguientes archivos a la plataforma Google Classroom

contestada PDF	Esquemática problema propuesto	mínimas problema propuesto	tabla de verdad	problema propuesto	ABEL problema propuesto
actividad	Archivo de	Archivos de las	Archivo en	Archivo	Archivo del código de
	Captura	Ecuaciones	Excel de la	JEDEC	Simulación

Examen propuesto y contestado	Tabla de verdad del problema propuesto	Archivo de Captura Esquemática	Archivos de las Ecuaciones mínimas	Archivo de Simulación ABEL VECTORS
PDF	XLS	SCH	AID y OUT	ABV

Todos ellos con el nombre de PF5MxNLyy.ext en un archivo Zip o Rar con el mismo nombre.

PF5=Proyecto Formativo 5, X=hora, YY=No. de lista, Ejemplo PF5M4NL03:zip



Dr. Santos Guzmán Lopez Rector UANL "El diseño no es solo cómo se ve o se siente. El diseño es cómo funciona" Steve Jobs

