

Diseño Combinacional



**Nunca desistas de un sueño.
Sólo trata de ver las señales que te lleven a él.**
Paulo Coelho

Diseño de Sistemas Combinacionales


Diseño en Ingeniería:

Es la **creación y desarrollo** de un producto,
proceso o sistema **económicamente viable**
para satisfacer necesidades definidas por un
cliente o proceso.

Andrew McLaren, Approaches to the Teaching of Design, Engineering
Subject Centre, The Higher Education Academy, University of Sheffield
UK, 2008, ISBN 978-1-904804-802

Sistema Combinacional

 
Es aquel bloque digital en donde los valores de salida dependen únicamente de las combinaciones de entrada.




Un sistema combinacional puede estar compuesto de una sola operación.

¿De que depende que la salida de la operación AND valga uno?

 
De que sus entradas tengan el valor de uno
La salida solo depende de las combinaciones de entrada.



 Un sistema combinacional puede tener una o más entradas y/o una o mas salidas y el número de entradas puede ser mayor, menor o igual al número de salidas.



 Aplicaciones de los sistemas Combinacionales



Método del Diseño Combinacional

1.- Especificar el Sistema

2.- Determinar entradas y salidas

3.- Construir la Tabla de Verdad

4.- Ecuaciones Mínimas

5.- Diagrama Esquemático

6.- Simulación

7.- Construir un Prototipo




1.- Especificar el Sistema

**En esta parte se detalla
el propósito del diseño**



 2.- Determinar entradas y salidas

De las variables que intervienen en el problema hay que identificar cuales y cuantas son de entrada y de salida.




3.- Construir la Tabla de Verdad

Trasladar el Comportamiento del sistema a una tabla de verdad, indicando para cada combinación de entrada la salida o salidas mas convenientes para el diseño

m	A B C	F3	F4
0	0 0 0		
1	0 0 1		
2	0 1 0		
3	0 1 1		
4	1 0 0		
5	1 0 1		
6	1 1 0		
7	1 1 1		

 
4.- Ecuaciones Mínimas

Para obtener las ecuaciones mínimas se puede utilizar algún método de simplificación como LogicAid, manipulación algebraica, mapas de Karnaugh, etc



 5.- Diagrama Esquemático


Después de haber obtenido las ecuaciones mínimas se representa en forma de símbolos para su análisis y comprensión.




6.- Simulación

En el software utilizado para el diseño ya se captura esquemática o HDL nos permite hacer una simulación y comprobar su funcionamiento antes de implementarlo.

Test Vectors

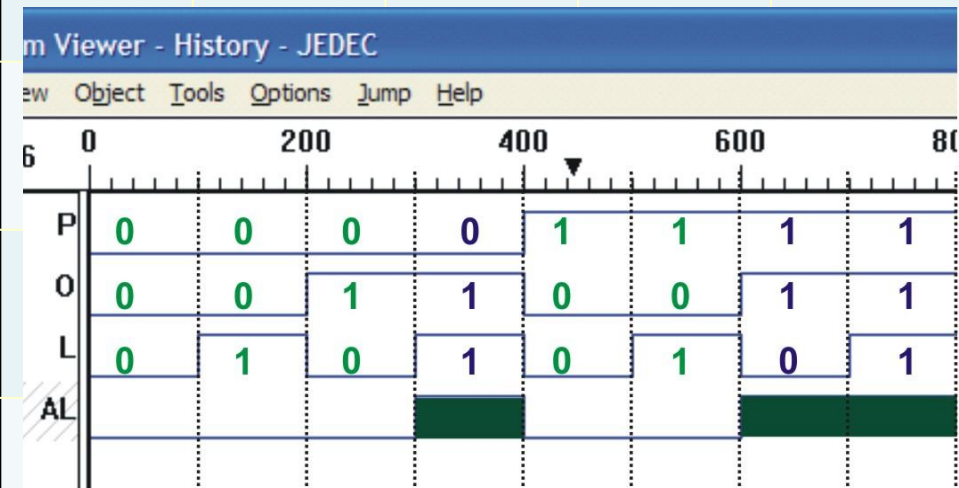



Proteus

 

  7.- Construir un Prototipo

Se tienen dos opciones para la implementación



- Circuitos Integrados de función fija (TTL o CMOS)
- Dispositivos Lógicos Programables (PLD's)



Diseño con PLD

En los Dispositivos Lógicos Programables (PLD's) se puede diseñar mediante :

 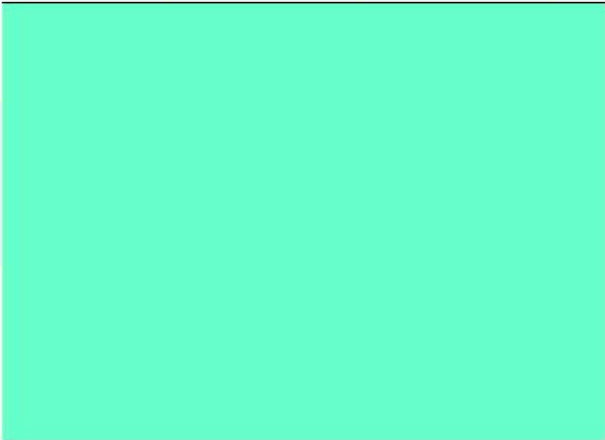- Captura esquemática
- Un Lenguaje de Descripción de Hardware (HDL)



```
Text Editor - [comp2n1b.abl]
File Edit View Templates Tools Options Window Help
[Icons]
MODULE comp
X=.x.; " igualdad
"Entradas
A,B pin 1,2;
"En Salidas los signos de = > <
"están reservados para los
"operadores relacionales usaremos
" AeqB en lugar de A=B
" AmyB en lugar de A>B
" AmeB en lugar de A<B
AeqB,AmyB,AmeB pin 19..17 istype 'com';
equations
AeqB= !(A$B);
AmyB= A&!B;
AmeB= !A&B;
test_vectors
([A,B]->[AeqB, AmyB, AmeB])
[0,0]->[X,X,X];
[0,1]->[X,X,X];
[1,0]->[X,X,X];
[1,1]->[X,X,X];
END
```

Diseño con PLD

Lenguaje de Descripción de Hardware (HDL)

- a) Las Ecuaciones
- b) La Tabla De Verdad
- c) La Descripción del Problema.

$$FAL_{(P, O, L)} = O(P + L)$$

m	P	O	L	AL
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

```
WHEN !A&!B&!C THEN Y=L0;
WHEN !A&!B&C THEN Y=L1;
WHEN !A&B&!C THEN Y=L2;
```

Método del Diseño Combinacional

1.- Especificar el Sistema

2.- Determinar entradas y salidas


3.- Construir la Tabla de Verdad

4.- Ecuaciones Mínimas

~~***5.- Diagrama Esquemático***~~

6.- Simulación

7.- Construir un Prototipo

 


HDL

 Ejemplo 1


En una granja se tiene:

- Un granero con una puerta muy grande y pesada en donde se requiere de varias personas para abrirla o cerrarla
- Un corral de ovejas
- Además ocasionalmente llegan lobos



El granjero necesita el diseño de un sistema de alarma de modo que:

 - 1.- Se active cuando las ovejas estén fuera del corral y la puerta abierta, para hacer una acción correctiva ya sea cerrar la puerta del granero o poner las ovejas en su corral.
- 2.- También deberá de activarse la alarma cuando estén los lobos próximos y las ovejas fuera del corral, para hacer la acción correctiva de ahuyentar a los lobos.



1.-Especificar el Sistema

Las variables que intervienen son Puerta, Ovejas, Lobos y la Alarma para las primeras tres se tienen sensores de detección de modo que:

Puerta

Si esta abierta = 1, Si esta cerrada =0

Ovejas

Si están fuera del corral =1, Si están dentro del corral =0

Lobos

Si están próximos = 1, Si están lejos =0

Para el dispositivo de alarma se considera que:

Alarma

Se activa con un 1, Se desactiva con un 0


2.- Determinar entradas y salidas.

Podemos decir que:

La puerta, Ovejas y Lobos (P , O y L) son las entradas del sistema.

Mientras que la alarma (AL) es la salida.

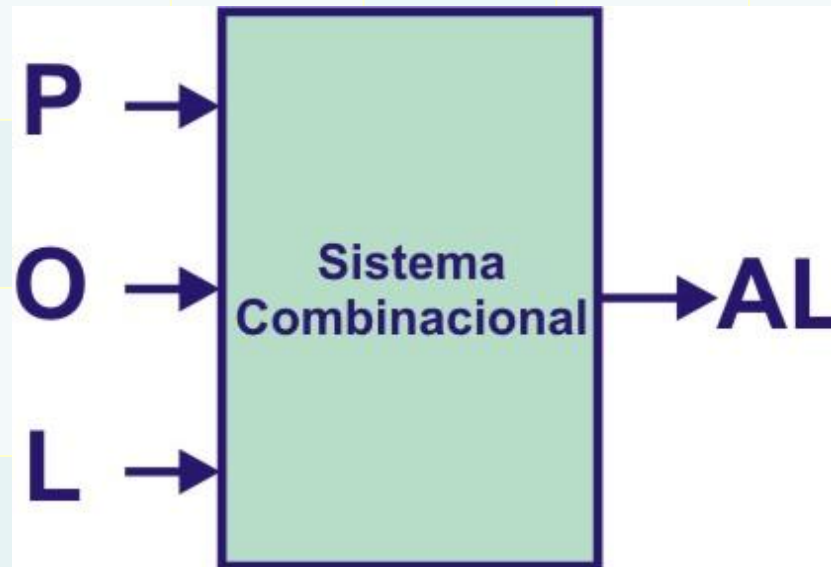Representada a continuación en un diagrama de bloques.



3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad.

En este paso hay que decidir el valor de la salida (0 o 1) para cada una de las posibles combinaciones de entrada:

Puerta

Si esta abierta = 1

Si esta cerrada = 0

Ovejas

Si están fuera del corral = 1

Si están dentro = 0

Lobos

Si están próximos = 1,

Si están lejos = 0

Alarma

Se activa con un 1,

Se desactiva con un 0

m	P	O	L	AL
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad.

En este paso hay que decidir el valor de la salida (0 o 1) para cada una de las posibles combinaciones de entrada:

Puerta

Si esta abierta = 1
Si esta cerrada = 0

Ovejas

Si están fuera del corral = 1
Si están dentro = 0

Lobos

Si están próximos = 1,
Si están lejos = 0

Alarma

Se activa con un 1,
Se desactiva con un 0

m	P	O	L	AL
0	0	0	0	0
1	0	0	1	
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

las ovejas estén
fuera del corral y la
puerta abierta

o

los lobos próximos
y las ovejas fuera
del corral

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad.

En este paso hay que decidir el valor de la salida (0 o 1) para cada una de las posibles combinaciones de entrada:

Puerta

Si esta abierta = 1

Si esta cerrada = 0

Ovejas

Si están fuera del corral = 1

Si están dentro = 0

Lobos

Si están próximos = 1,

Si están lejos = 0

Alarma

Se activa con un 1,

Se desactiva con un 0

m	P	O	L	AL
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

las ovejas estén
fuera del corral y
la puerta abierta

o
los lobos
próximos y las
ovejas fuera del
corral

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad.

En este paso hay que decidir el valor de la salida (0 o 1) para cada una de las posibles combinaciones de entrada:

m	P	O	L	AL
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

las ovejas estén
fuera del corral y
la puerta abierta
o los lobos
próximos y las
ovejas fuera del
corral

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad.

En este paso hay que decidir el valor de la salida (0 o 1) para cada una de las posibles combinaciones de entrada:

m	P	O	L	AL
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

las ovejas
estén fuera
del corral y la
puerta
abierta
o los lobos
próximos y
las ovejas
fuera del
corral

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad.

En este paso hay que decidir el valor de la salida (0 o 1) para cada una de las posibles combinaciones de entrada:

m	P	O	L	AL
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

las ovejas
estén fuera
del corral y la
puerta
abierta
o los lobos
próximos y
las ovejas
fuera del
corral

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad.

En este paso hay que decidir el valor de la salida (0 o 1) para cada una de las posibles combinaciones de entrada:

m	P	O	L	AL
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	
7	1	1	1	

las ovejas
estén fuera
del corral y la
puerta
abierta
o los lobos
próximos y
las ovejas
fuera del
corral

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad.

En este paso hay que decidir el valor de la salida (0 o 1) para cada una de las posibles combinaciones de entrada:

m	P	O	L	AL
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	

las ovejas estén
fuera del corral y
la puerta abierta
o
los lobos
próximos y las
ovejas fuera del
corral

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad.

En este paso hay que decidir el valor de la salida (0 o 1) para cada una de las posibles combinaciones de entrada:

m	P	O	L	AL
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

las ovejas
estén fuera
del corral y la
puerta
abierta
o los lobos
próximos y
las ovejas
fuera del
corral

4.- Minimizar Para efectuar la simplificación podemos hacer uso de LogicAid

m	P	O	L	AL
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$$AL_{(P,O,L)} = \Sigma (3, 6, 7)$$

INPUT TERMS FORMAT

Number of Variables: 3

Number of Functions: 1

Variable and Function Names:
☐ Use Default Names (Do Not Enter) ☐ Use Current Names
☒ Enter Names

Input Format:
☒ Dec ☐ Hexadecimal
☐ Binary (0,1,-1) ☐ Octal

INPUT VARIABLE NAMES:
P O L

OUTPUT FUNCTION NAMES:
AL

Select Range:
☒ 1-16 ☐ 17-32

Terms1

Input Variable Names: P O L
Output Function Names: AL

3 6 7.

Terms1_O

Simplification Routine: Petrick All

AL = P O + O L

Input Cost = 6 Gate Cost = 3

Simplification Routine: Petrick All

AL = <O> <P + L>

Input Cost = 4 Gate Cost = 2







$$FAL_{(P, O, L)} = O(P + L)$$

6.- Implementar

Para programar un DLP con la función deseada puede ser a través de :

- 1.- Captura esquemática**
- 2.- Lenguaje de Descripción de Hardware (HDL)**
 - a) Las Ecuaciones**
 - b) La Tabla De Verdad**
 - c) La Descripción Del Problema.**

Lenguaje de Descripción de Hardware (HDL)

      Operador	Descripción	Ecuación en ABEL-HDL	Símbolo
!	NOT	$\neg A$	
&	AND	$A \& B$	
#	OR	$A \# B$	
\$	EXOR	$A \$ B$	
!&	NAND	$\neg(A \& B)$	
!#	NOR	$\neg(A \# B)$	
!\$	EXNOR	$\neg(A \$ B)$	

Ecuación

$$AL = O(P+L)$$

Formato Abel-HDL

$$AI = O \& (P \# L);$$

MODULE ovejas

“19 SEP 2018

“Entradas

P,O,L pin 1,2,3;


“Salida


AI pin 14 istype 'com';

equations


AI=O&(P#L);

END

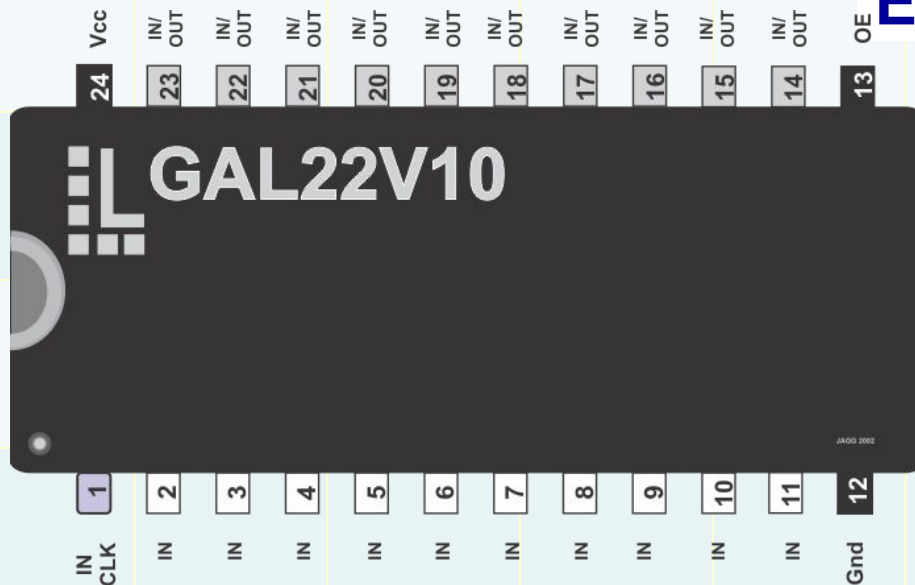

 

 Archivo en formato ABEL-HDL incluyendo la simulación



MODULE ovejas

"entradas

P,O,L pin 1,2,3;

"salida

AI pin 14 istype 'com';

equations

AI=O&(P#L);

test_vectors

([P,O,L]->AI)

[0,0,0]->.x.;

[0,0,1]->.x.;

[0,1,0]->.x.;

[0,1,1]->.x.;

[1,0,0]->.x.;



[1,0,1]->.x.;

[1,1,0]->.x.;

[1,1,1]->.x.;

END

Simulación

  

Lenguaje de Descripción de Hardware (HDL)

- a) Las Ecuaciones**
- b) La Tabla De Verdad**
- c) La Descripción Del Problema.**

Partes de un programa en ABEL-HDL


1	Module inicio del programa máximo 8 caracteres no números
2	“ Comentarios opcional
3	Declaration asignación de terminales de entrada y salida
4	Descripción lógica (ecuaciones, Tabla de verdad etc.)
5	Test_vectors (vectores de prueba opcional)
6	End fin del programa

Always consider the whole system....

Siempre considere en todo el diseño de un sistema



 THE MOST POWERFUL SOLUTION isn't always the best solution.



Prof. Dr. H. Kirrmann
ABB Research Center, Baden, Switzerland







Que la solución más poderosa, a veces no es la mejor solución

Actividades y proyectos en proceso

	Actividad	puntos	Fecha límite
PF5	Solución del examen	F	Martes 8 de octubre
PF6	Diseño Combinacional con HDL	F	Viernes 11 de octubre
PF7	Multiplexor	5	jueves 17 de octubre
AF3	Decodificador con Display	10	Martes 29 de octubre
PF8	Flip Flops	F	Jueves 31 de octubre
	Pulsos de sincronía	5	Martes 5 de noviembre
AF4	Diseño Secuencial	10	Miércoles 13 de noviembre
AF5	PIA	40	Día del examen

Lenguaje de Descripción de Hardware ABEL-HDL


Advanced Boolean Expression Language equations

      Operador	Descripción	Ecuación en ABEL-HDL	Símbolo
!	NOT	$!A$	
&	AND	$A \& B$	
#	OR	$A \# B$	
\$	EXOR	$A \$ B$	
!&	NAND	$!(A \& B)$	
!#	NOR	$!(A \# B)$	
!\$	EXNOR	$!(A \$ B)$	

 
Ejemplo 1

En una granja se tiene:

- Un granero con una puerta muy grande y pesada en donde se requiere de varias personas para abrirla o cerrarla
- Un corral de ovejas
- Además ocasionalmente llegan lobos



 Archivo en formato ABEL-HDL incluyendo la simulación



MODULE ovejas

"entradas

P,O,L pin 1,2,3;

"salida

AI pin 14 istype 'com';

equations

AI=O&(P#L);

test_vectors

([P,O,L]->AI)

[0,0,0]->.x.;

[0,0,1]->.x.;

[0,1,0]->.x.;

[0,1,1]->.x.;

[1,0,0]->.x.;



[1,0,1]->.x.;

[1,1,0]->.x.;

[1,1,1]->.x.;

END

Simulación

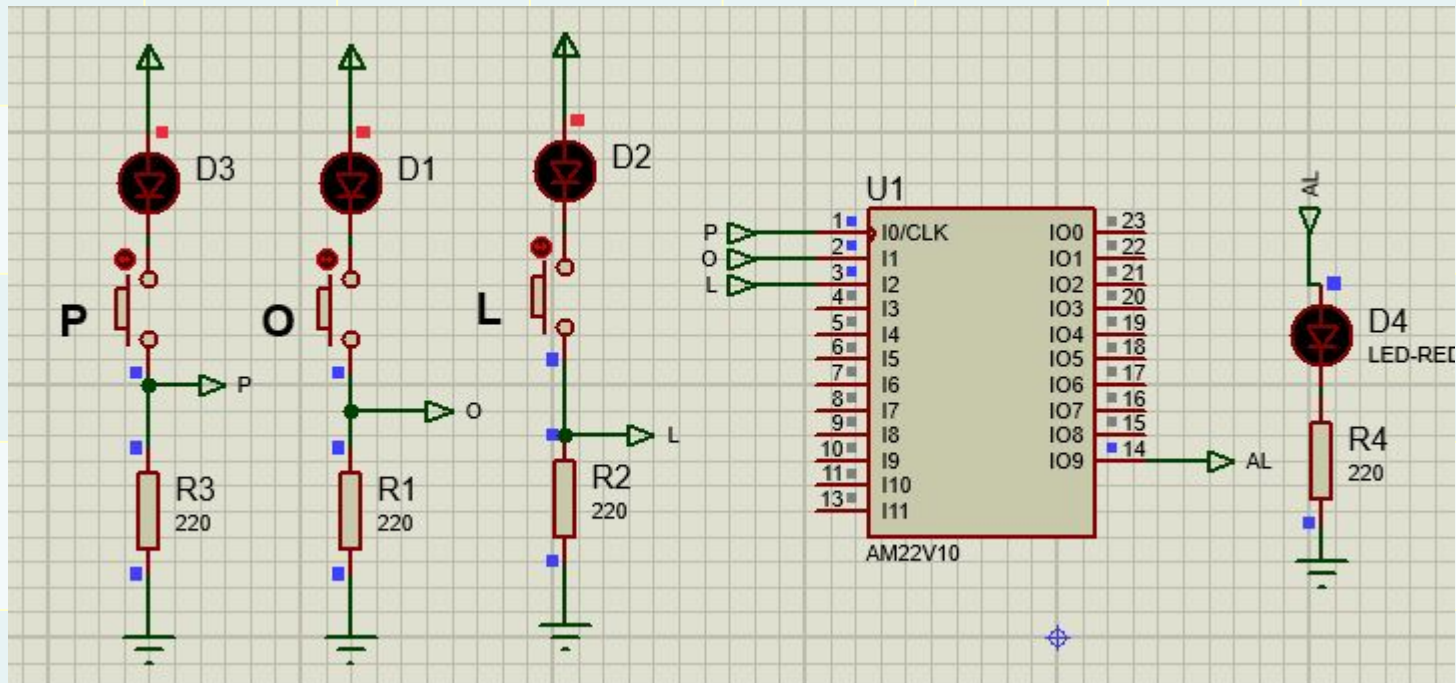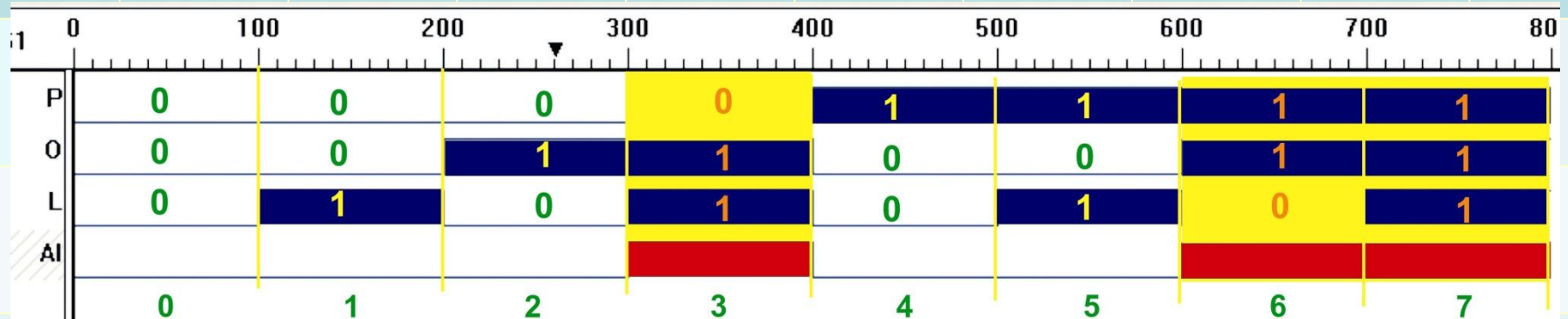

Método del Diseño Combinacional

1.- Especificar el Sistema

2.- Determinar entradas y salidas

3.- Construir la Tabla de Verdad

~~***4.- Ecuaciones Mínimas***~~

~~***5.- Diagrama Esquemático***~~

6.- Simulación

7.- Construir un Prototipo

**ABEL-HDL
Truth_TABLE**

Ejemplo 2


En un aeropuerto para aviones de carga que consta de solo de cuatro pistas (A, B, C y D), aterrizan dos tipos de aviones:



 Ejemplo 2
El primer Antonov 225 Mriya, que por su tamaño requiere de tres pistas para aterrizar.

El segundo Airbus 300-600 ST que requiere de solo dos pistas.

Se solicita diseñar, simular y construir un prototipo de un sistema combinacional, que determine que tipo de avión puede aterrizar, teniendo en cuenta que:



1.-Especificar el Sistema

Las variables que intervienen son:

PISTAS *A, B, C y D*

Disponible = 1

No disponible = 0

Aviones Antonov y Airbus


Permiso para aterrizar = 1

No permiso para aterrizar = 0

 2.- Determinar las entradas y salidas

Las pistas A, B C y D son las entradas del sistema.

Mientras que permiso para aterrizar para el Antonov o Airbus, son las salidas que representamos a continuación en un diagrama de bloques.



3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad

hay que decidir el valor más conveniente de las salidas (0 o 1) para cada una de las combinaciones de entrada:



m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0		
1	0	0	0	1		
2	0	0	1	0		
3	0	0	1	1		
4	0	1	0	0		
5	0	1	0	1		
6	0	1	1	0		
7	0	1	1	1		
8	1	0	0	0		
9	1	0	0	1		
10	1	0	1	0		
11	1	0	1	1		
12	1	1	0	0		
13	1	1	0	1		
14	1	1	1	0		
15	1	1	1	1		

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad

El Antonov 225 Mriya, requiere
de tres pistas para aterrizar.



m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0		
1	0	0	0	1		
2	0	0	1	0		
3	0	0	1	1		
4	0	1	0	0		
5	0	1	0	1		
6	0	1	1	0		
7	0	1	1	1	1	
8	1	0	0	0		
9	1	0	0	1		
10	1	0	1	0		
11	1	0	1	1		
12	1	1	0	0		
13	1	1	0	1		
14	1	1	1	0		
15	1	1	1	1		

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad

El Antonov 225 Mriya, requiere
de tres pistas para aterrizar.



m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0		
1	0	0	0	1		
2	0	0	1	0		
3	0	0	1	1		
4	0	1	0	0		
5	0	1	0	1		
6	0	1	1	0		
7	0	1	1	1	1	
8	1	0	0	0		
9	1	0	0	1		
10	1	0	1	0		
11	1	0	1	1		
12	1	1	0	0		
13	1	1	0	1		
14	1	1	1	0	1	
15	1	1	1	1		

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad

El Antonov 225 Mriya, requiere
de tres pistas para aterrizar.



m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0		
1	0	0	0	1		
2	0	0	1	0		
3	0	0	1	1		
4	0	1	0	0		
5	0	1	0	1		
6	0	1	1	0		
7	0	1	1	1	1	
8	1	0	0	0		
9	1	0	0	1		
10	1	0	1	0		
11	1	0	1	1		
12	1	1	0	0		
13	1	1	0	1		
14	1	1	1	0	1	
15	1	1	1	1	1	

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad

El Antonov 225 Mriya, requiere
de tres pistas para aterrizar.



$$F_{An_{(A, B, C, D)}} = \sum m(7, 14, 15)$$

m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	
2	0	0	1	0	0	
3	0	0	1	1	0	
4	0	1	0	0	0	
5	0	1	0	1	0	
6	0	1	1	0	0	
7	0	1	1	1	1	
8	1	0	0	0	0	
9	1	0	0	1	0	
10	1	0	1	0	0	
11	1	0	1	1	0	
12	1	1	0	0	0	
13	1	1	0	1	0	
14	1	1	1	0	1	
15	1	1	1	1	1	

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad

El Airbus 300-600 ST requiere de
solo dos pistas



m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	
2	0	0	1	0	0	
3	0	0	1	1	0	
4	0	1	0	0	0	
5	0	1	0	1	0	
6	0	1	1	0	0	
7	0	1	1	1	1	
8	1	0	0	0	0	
9	1	0	0	1	0	
10	1	0	1	0	0	
11	1	0	1	1	0	
12	1	1	0	0	0	
13	1	1	0	1	0	
14	1	1	1	0	1	
15	1	1	1	1	1	

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad

El Airbus 300-600 ST requiere de
solo dos pistas



m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	
2	0	0	1	0	0	
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	0	
5	0	1	0	1	0	
6	0	1	1	0	0	
7	0	1	1	1	1	
8	1	0	0	0	0	
9	1	0	0	1	0	
10	1	0	1	0	0	
11	1	0	1	1	0	
12	1	1	0	0	0	
13	1	1	0	1	0	
14	1	1	1	0	1	
15	1	1	1	1	1	

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad

El Airbus 300-600 ST requiere de
solo dos pistas



m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	
2	0	0	1	0	0	
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	0	
5	0	1	0	1	0	
6	0	1	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	
8	1	0	0	0	0	
9	1	0	0	1	0	
10	1	0	1	0	0	
11	1	0	1	1	0	
12	1	1	0	0	0	
13	1	1	0	1	0	
14	1	1	1	0	1	
15	1	1	1	1	1	

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad

El Airbus 300-600 ST requiere de
solo dos pistas



m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	
2	0	0	1	0	0	
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	0	
5	0	1	0	1	0	
6	0	1	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	
8	1	0	0	0	0	
9	1	0	0	1	0	
10	1	0	1	0	0	
11	1	0	1	1	0	1
12	1	1	0	0	0	
13	1	1	0	1	0	
14	1	1	1	0	1	
15	1	1	1	1	1	

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad

El Airbus 300-600 ST requiere de
solo dos pistas



m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	
2	0	0	1	0	0	
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	0	
5	0	1	0	1	0	
6	0	1	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	
8	1	0	0	0	0	
9	1	0	0	1	0	
10	1	0	1	0	0	
11	1	0	1	1	0	1
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	
14	1	1	1	0	1	
15	1	1	1	1	1	

3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad

El Airbus 300-600 ST requiere de
solo dos pistas



m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	
2	0	0	1	0	0	
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	0	
5	0	1	0	1	0	
6	0	1	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	
8	1	0	0	0	0	
9	1	0	0	1	0	
10	1	0	1	0	0	
11	1	0	1	1	0	1
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	1
14	1	1	1	0	1	
15	1	1	1	1	1	


3.- Trasladar el comportamiento a una tabla de verdad

El Airbus 300-600 ST requiere de
solo dos pistas



$$F_{Ai_{(A, B, C, D)}} = \sum m(3, 6, 11, 12, 13)$$

m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0
10	1	0	1	0	0	0
11	1	0	1	1	0	1
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	1
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	1	0

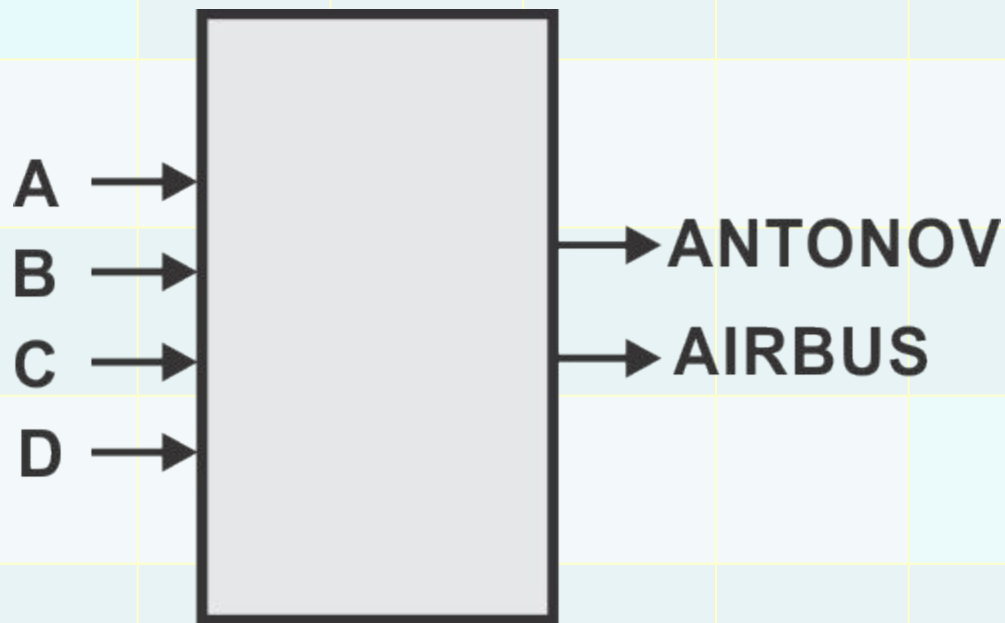

m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0
10	1	0	1	0	0	0
11	1	0	1	1	0	1
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	1
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	1	0

MODULE cpistas

"21 sep 2022 Diseño Aeropuerto de 4 pistas

A,B,C,D pin 1..4;

ANTONOV,AIRBUS pin 15,14 istype 'com';

Truth_Table

([A,B,C,D]->[ANTONOV,AIRBUS])

[0,0,0,0]->[0,0];

[0,0,0,1]->[0,0];

[0,0,1,0]->[0,0];

[0,0,1,1]->[0,1];

[0,1,0,0]->[0,0];

[0,1,0,1]->[0,0];

[0,1,1,0]->[0,1];

[0,1,1,1]->[1,0];

[1,0,0,0]->[0,0];

[1,0,0,1]->[0,0];

[1,0,1,0]->[0,0];

[1,0,1,1]->[0,1];

[1,1,0,0]->[0,1];

[1,1,0,1]->[0,1];

[1,1,1,0]->[1,0];

[1,1,1,1]->[1,0];

Programación en ABEL-HDL

m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0
10	1	0	1	0	0	0
11	1	0	1	1	0	1
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	1
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	1	0

MODULE cpistas

"21 sep 2022

" Diseño combinacional

"Aeropuerto de 4 pistas

A,B,C,D pin 1..4;

ANTONOV,AIRBUS pin 15,14 istory 'com';

Truth_Table

([A,B,C,D]->[ANTONOV,AIRBUS])

[0,0,1,1]->[0,1];

[0,1,1,0]->[0,1];

[0,1,1,1]->[1,0];

[1,0,1,1]->[0,1];

[1,1,0,0]->[0,1];

[1,1,0,1]->[0,1];

[1,1,1,0]->[1,0];

[1,1,1,1]->[1,0];

Las salidas de las combinaciones no listadas
en la tabla las toma como cero

Programación en ABEL-HDL

m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0
10	1	0	1	0	0	0
11	1	0	1	1	0	1
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	1
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	1	0

MODULE cpistas

" 21 sep 2022

" Diseño combinacional

"Aeropuerto de 4 pistas

A,B,C,D pin 1..4;

ANTONOV,AIRBUS pin 15,14 istorype 'com';

Truth_Table

([A,B,C,D]->[ANTONOV,AIRBUS])

[0,0,1,1]->[0,1];

[0,1,1,0]->[0,1];

[0,1,1,1]->[1,0];

[1,0,1,1]->[0,1];

[1,1,0,0]->[0,1];

[1,1,0,1]->[0,1];

[1,1,1,0]->[1,0];

[1,1,1,1]->[1,0];

Test_vectors

([A,B,C,D]->[ANTONOV,AIRBUS])

[0,0,0,0]->[0,0];

[0,0,0,1]->[0,0];

[0,0,1,0]->[0,0];

[0,0,1,1]->[0,1];

[0,1,0,0]->[0,0];

[0,1,0,1]->[0,0];

[0,1,1,0]->[0,1];

[0,1,1,1]->[1,0];

[1,0,0,0]->[0,0];

[1,0,0,1]->[0,0];

[1,0,1,0]->[0,0];

[1,0,1,1]->[0,1];

[1,1,0,0]->[0,1];

[1,1,0,1]->[0,1];

[1,1,1,0]->[1,0];


[1,1,1,1]->[1,0];

END

Las salidas de las combinaciones no listadas
en la tabla las toma como cero

6.-Simulación

Test_vectors

 


$$F_{An_{(A, B, C, D)}} = \Sigma m(7, 14, 15)$$

$$F_{Ai_{(A, B, C, D)}} = \Sigma m(3, 6, 11, 12, 13)$$

6.-Simulación

PROTEUS

 

5 Pistas

A

B

C

D

E

$$F_{An_{(A, B, C, D)}} = \sum m(7, 14, 15, 23, 28, 29, 30, 31)$$

$$F_{Ai_{(A, B, C, D)}} = \sum m(3, 6, 11, 12, 13, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 31)$$

m	A	B	C	D	E	ANTONOV	AIRBUS	N(10)
3	0	0	0	1	1	0	1	1
6	0	0	1	1	0	0	1	1
7	0	0	1	1	1	1	0	2
11	0	1	0	1	1	0	1	1
12	0	1	1	0	0	0	1	1
13	0	1	1	0	1	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1	0	2
15	0	1	1	1	1	1	0	2
19	1	0	0	1	1	0	1	1
22	1	0	1	1	0	0	1	1
23	1	0	1	1	1	1	0	2
24	1	1	0	0	0	0	1	1
25	1	1	0	0	1	0	1	1
26	1	1	0	1	0	0	1	1
27	1	1	0	1	1	0	1	1
28	1	1	1	0	0	1	0	2
29	1	1	1	0	1	1	0	2
30	1	1	1	1	0	1	0	2
31	1	1	1	1	1	1	1	3

En **ABEL-HDL** se pueden definir **conjuntos de valores binarios** para agrupar varias señales en una sola variable compuesta.
Por ejemplo: **$P=[A,B,C,D]$; $S=[AN,AI]$** ;
Esto permite representar un grupo de bits como una variable única, similar a un valor decimal

**$P=[A,B,C,D]$;
 $S=[AN,AI]$;**

Truth_Table

$(P \rightarrow S)$

3->1;

6->1;

7->2;

11->1;

12->1;

13->1;

14->2;

15->2;

m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS	N(10)
0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	0	
2	0	0	1	0	0	0	
3	0	0	1	1	0	1	1
4	0	1	0	0	0	0	
5	0	1	0	1	0	0	
6	0	1	1	0	0	1	1
7	0	1	1	1	1	0	2
8	1	0	0	0	0	0	
9	1	0	0	1	0	0	
10	1	0	1	0	0	0	
11	1	0	1	1	0	1	1
12	1	1	0	0	0	1	1
13	1	1	0	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	2
15	1	1	1	1	1	0	2

5 Pistas

MODULE CPISTAS

A,B,C,D,E PIN 1..5;

AN,AB PIN 15,14 ISTYPE 'COM';

" 21 sep 2022

"JAGG

P=[A,B,C,D,E];

S=[AN,AB];

$$F A_n_{(A, B, C, D)} = \sum m (7, 14, 15)$$

$$F A_i_{(A, B, C, D)} = \sum m (3, 6, 11, 12, 13)$$

TRUTH_TABLE

(P->S)

3->1;

6->1;

7->2;

11->1;

12->1;

13->1;

14->2;

15->2;

19->1;

22->1;

23->2;

24->1;

25->1;

26->1;

27->1;

28->2;

29->2;

30->2;

31->3;

TEST_VECTORS

(P->S)

0->.X.;

1->.X.;

2->.X.;

3->.X.;

4->.X.;

5->.X.;

6->.X.;

7->.X.;

8->.X.;

9->.X.;

10->.X.;

11->.X.;

12->.X.;

13->.X.;

14->.X.;

15->.X.;

16->.X.;

17->.X.;

18->.X.;

19->.X.;

20->.X.;

21->.X.;

22->.X.;

23->.X.;

24->.X.;

25->.X.;

26->.X.;

27->.X.;

28->.X.;

29->.X.;

30->.X.;

31->.X.;

MODULE cpistas

" 21 sep 2022

" Diseño combinacional

"Aeropuerto de 4 pistas

A,B,C,D pin 1..4;

ANTONOV,AIRBUS pin 15,14 istorype 'com';

Truth_Table

(P->S)

3->1;

6->1;

7->2;

11->1;

12->1;

13->1;

14->2;

15->2;

Test_vectors

(P->S)

0->0;

1->0;

2->0;

3->1;

4->0;

5->0;

6->0;

7->2;

8->0;

9->0;

10->0;

11->1;

12->1;



13->1;

14->0;

15->2;

END

 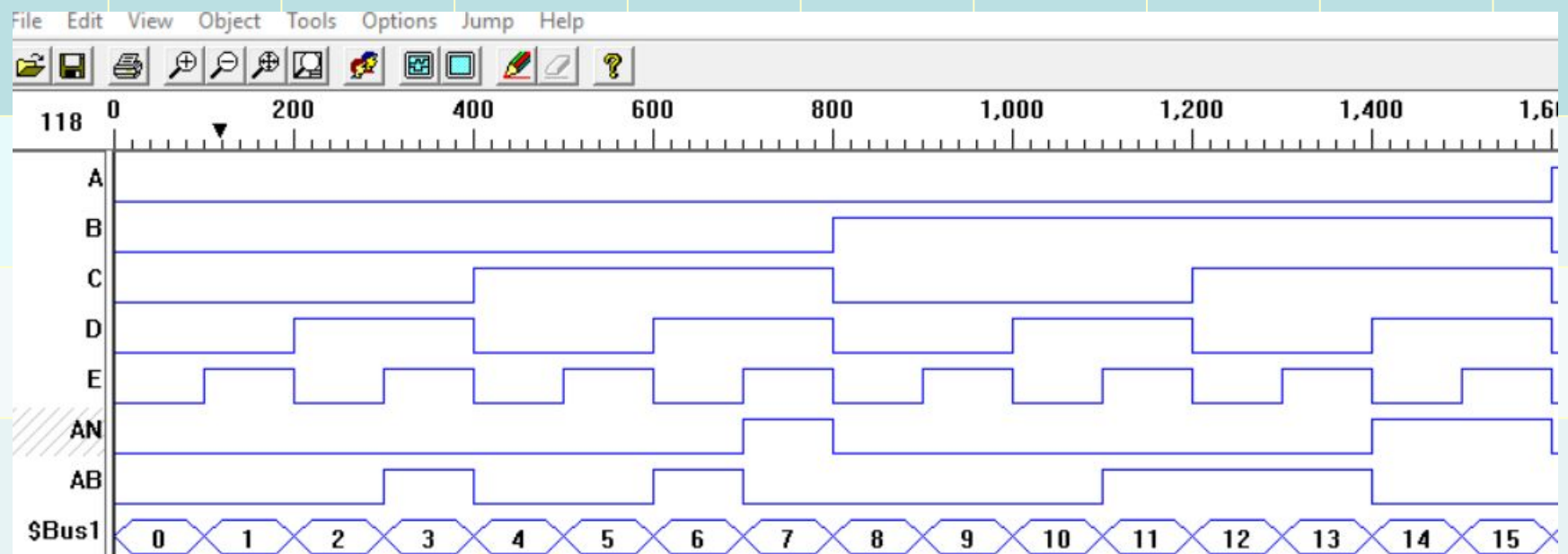
Las salidas de las combinaciones no listadas
en la tabla las toma como cero



Método del diseño Combinacional HDL y PLD

Circuito		Captura esquemática
Ecuación	Equations	ABEL-HDL
Tabla de verdad	Truth_table	
Descripción del comportamiento	When, Then, Else	

 Lenguaje de Descripción de Hardware (HDL) Ecuaciones



```
Text Editor - [al.abl]
File Edit View Templates Tools Options Window Help
[Icons]
MODULE al
"este es un archivo en formato ABEL-HDL
"para implementar en un GAL16V8
"el problema de la alarma
" Resuelto por la ecuacion AL=O(P+L)
"Entradas con asignación de terminales
P,O,L pin 1,2,3;
" Salida asignada a la terminal 19
AL pin 19 istype 'com';
equations
AL= O&(P#L);
"se incluye la simulación
Test_vectors
([P,O,L]->AL)
[0,0,0]->.x.;
[0,0,1]->.x.;
[0,1,0]->.x.;
[0,1,1]->.x.;
[1,0,0]->.x.;
[1,0,1]->.x.;
[1,1,0]->.x.;
[1,1,1]->.x.;
END
```

Método del Diseño Combinacional

1.- Especificar el Sistema

2.- Determinar entradas y salidas


3.- Construir la Tabla de Verdad

4.- Ecuaciones Mínimas

~~5.- Diagrama Esquemático~~

6.- Simulación

7.- Construir un Prototipo

 

HDL

Método del diseño Combinacional HDL y PLD

Circuito		Captura esquemática
Ecuación	Equations	ABEL-HDL
Tabla de verdad	Truth_table	
Descripción del comportamiento	When, Then, Else	

Proyecto Formativo 7

Diseño de sistemas combinacionales

Objetivo

En el AF2 resolviste el Problema 4 mediante captura esquemática. Ahora, en el PF7, deberás reimplantar el mismo problema utilizando un Lenguaje de Descripción de Hardware (HDL), específicamente ABEL-HDL, siguiendo un flujo de diseño estructurado.

Competencia específica

Aplicar un método sistemático de diseño digital para trasladar un requerimiento funcional (Problema 4 del AF2) a una implementación en HDL sobre un PLD, realizando la simulación para comprobar su funcionamiento correcto, y validando la solución mediante la implementación en una tablilla de conexiones.

Diagrama de Bloques

Tabla de verdad formas canónicas

Código ABEL-HDL Test_Vectors

**Imagen de la simulación, PIN OUT
Diagrama esquemático en PROTEUS**

Reporte, Archivos entregables

Con que se quedan
de esta clase ?