


Diseño de Sistemas Combinacionales




"No me digas las horas que trabajas, dime qué consigues." *Vincet castellano*

Sistema Combinacional

 Es aquel bloque digital en donde los valores de salida dependen únicamente de las combinaciones de entrada.



 Aplicaciones de los Sistemas Combinacionales



Método del Diseño Combinacional

1.- Especificar el Sistema

2.- Determinar entradas y salidas

3.- Construir la Tabla de Verdad


4.- Ecuaciones Mínimas

~~***5.- Diagrama Esquemático***~~

6.- Simulación






7.- Construir un Prototipo

**HDL
equations**

 


Lenguaje de Descripción de Hardware

ABEL-HDL, equations

     Operador	Descripción	Ecuación en ABEL-HDL	Símbolo
!	NOT	$\text{!}A$	
&	AND	$A \& B$	
#	OR	$A \# B$	
\$	EXOR	$A \$ B$	
!&	NAND	$\text{!}(A \& B)$	
!#	NOR	$\text{!}(A \# B)$	
!\$	EXNOR	$\text{!}(A \$ B)$	

 Archivo en formato ABEL-HDL incluyendo la simulación



MODULE ovejas

"entradas

P,O,L pin 1,2,3;

"salida

Al pin 14 istype 'com';

equations

AI=O&(P#L);

test_vectors

([P,O,L]->AI)

[0,0,0]->.x.;

[0,0,1]->.x.;

[0,1,0]->.x.;

[0,1,1]->.x.;

[1,0,0]->.x.;



[1,0,1]->.x.;

[1,1,0]->.x.;

[1,1,1]->.x.;

END

Simulación

 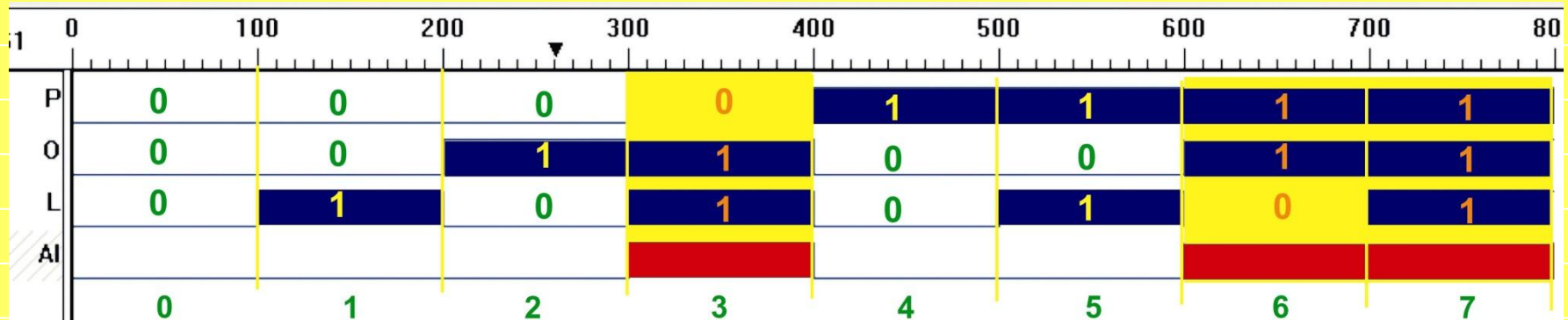

Método del Diseño Combinacional

1.- Especificar el Sistema

2.- Determinar entradas y salidas

3.- Construir la Tabla de Verdad

~~***4.- Ecuaciones Mínimas***~~

~~***5.- Diagrama Esquemático***~~

6.- Simulación

7.- Construir un Prototipo

**ABEL-HDL
Truth_TABLE**

Programación en ABEL-HDL

MODULE cpistas

"23 marzo 2020 Diseño combinacional Aeropuerto de 4 pistas

A,B,C,D **pin** 1..4;

ANTONOV,AIRBUS **pin** 15,14 **istype**

Truth_Table

([A,B,C,D]->[ANTONOV,AIRBUS])

[0,0,0,0]->[0,0];

[0,0,0,1]->[0,0];

[0,0,1,0]->[0,0];

[0,0,1,1]->[0,1];

[0,1,0,0]->[0,0];

[0,1,0,1]->[0,0];

[0,1,1,0]->[0,1];

[0,1,1,1]->[1,0];

[1,0,0,0]->[0,0];

[1,0,0,1]->[0,0];

[1,0,1,0]->[0,0];

[1,0,1,1]->[0,1];

[1,1,0,0]->[0,1];

[1,1,0,1]->[0,1];

[1,1,1,0]->[1,0];

[1,1,1,1]->[1,0];

m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0
10	1	0	1	0	0	0
11	1	0	1	1	0	1
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	1
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	1	0

Programación en ABEL-HDL

MODULE cpistas

"23 marzo 2020

"Aeropuerto de 4 pistas

A,B,C,D **pin** 1..4;

ANTONOV,AIRBUS **pin** 15,14 **istype** 'com';

Truth_Table

([A,B,C,D]->[ANTONOV,AIRBUS])

[0,0,1,1]->[0,1];

[0,1,1,0]->[0,1];

[0,1,1,1]->[1,0];

[1,0,1,1]->[0,1];

[1,1,0,0]->[0,1];

[1,1,0,1]->[0,1];

[1,1,1,0]->[1,0];

[1,1,1,1]->[1,0];

Las salidas de las combinaciones no listadas
la toma como cero

m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0
10	1	0	1	0	0	0
11	1	0	1	1	0	1
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	1
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	1	0

En **ABEL-HDL** se pueden definir **conjuntos de valores binarios** para agrupar varias señales en una sola variable compuesta.
Por ejemplo: **$P=[A,B,C,D]$; $S=[AN,AI]$** ;
Esto permite representar un grupo de bits como una variable única, similar a un valor decimal

**$P=[A,B,C,D]$;
 $S=[AN,AI]$;**

Truth_Table

(P->S)

3->1;

6->1;

7->2;

11->1;

12->1;

13->1;

14->2;

15->2;

m	A	B	C	D	ANTONOV	AIRBUS	N(10)
0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	0	
2	0	0	1	0	0	0	
3	0	0	1	1	0	1	1
4	0	1	0	0	0	0	
5	0	1	0	1	0	0	
6	0	1	1	0	0	1	1
7	0	1	1	1	1	0	2
8	1	0	0	0	0	0	
9	1	0	0	1	0	0	
10	1	0	1	0	0	0	
11	1	0	1	1	0	1	1
12	1	1	0	0	0	1	1
13	1	1	0	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	2
15	1	1	1	1	1	0	2

MODULE cpistas

A,B,C,D **pin** 1..4;

ANTONOV,AIRBUS **pin** 15,14 **istype** 'com';

P=[A,B,C,D]; S=[AN,AI];

Truth_Table

(P->S)

3->1;

6->1;

7->2;

11->1;

12->1;

13->1;

14->2;

15->2;

Test_vectors

(P->S)

0->.x.;

1->.x.;

2->.x.;

3->.x.;

4->.x.;

5->.x.;

6->.x.;

7->.x.;

8->.x.;

9->.x.;

10->.x.;

11->.x.;



12->.x.;

13->.x.;

14->.x.;

15->.x.;

END

  

Método del Diseño Combinacional


1.- Especificar el Sistema

2.- Determinar entradas y salidas

ABEL-HDL
Equations
When Then Else


6.- Simulación

7.- Construir un Prototipo

 

Multiplexor (selector de datos)

 Un multiplexor (MUX) es un circuito combinacional que selecciona solo una de varias entradas y la dirige hacia una única salida, según el valor de las señales de control.



Diseñe un Multiplexor


(selector datos)

de 2 a 1 línea

Data Selectors/Multiplexers
2-Line To 1-Line


Dos entradas de datos **A** y **B**

 Una entrada de control **C** Una salida **Y**




Multiplexor de 2 a 1 línea

Si $C=0$ entonces la salida $Y=A$

 


Multiplexor de 2 a 1 línea

Si $C=1$ entonces la salida $Y=B$

 

Multiplexor de 2 a 1 línea

 Si $C=0$ entonces la salida $Y=A$
Si $C=1$ entonces la salida $Y=B$




Multiplexor de 2 a 1 línea

1.-Especificar el Sistema

En la redacción del problema está aclarado el propósito y las variables que intervienen en el problema.


Si $C=0$ entonces la salida $Y=A$

Si $C=1$ entonces la salida $Y=B$

 


Multiplexor de 2 a 1 línea

2.- Determinar entradas y salidas

 

Multiplexor de 2 a 1 línea


3.- tabla de verdad

 

m	C	A	B	Y
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

Multiplexor de 2 a 1 línea


3.- tabla de verdad

 

m	C	A	B	Y
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

Multiplexor de 2 a 1 línea

3.- tabla de verdad

 


m	C	A	B	Y
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

$$C=0, Y=A$$

Multiplexor de 2 a 1 línea

3.- tabla de verdad

 


m	C	A	B	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

$C=0, Y=A$

$C=1, Y=B$

Multiplexor de 2 a 1 línea

3.- tabla de verdad

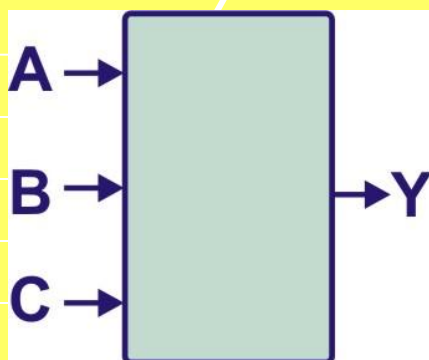


m	C	A	B	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

$$C=1, Y=B$$

Multiplexor de 2 a 1 línea

3.- tabla de verdad

 


m	C	A	B	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

C=1, Y=B

Multiplexor de 2 a 1 línea

3.- tabla de verdad

 


m	C	A	B	Y
0	0	0	X	0
2	0	1	X	1
4	1	X	0	0
7	1	X	1	1

C=1, Y=B

X = Don't Care No importa

3.- tabla de verdad

Multiplexor de 2 a 1 línea

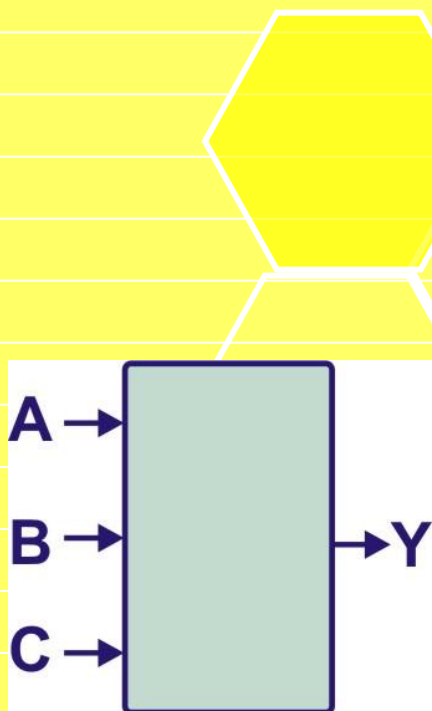


m	C	A	B	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

4.- ecuaciones mínimas

Multiplexor de 2 a 1 línea

m	C	A	B	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

 

$$F_{Y(C,A,B)} = C'A + CB$$

```

Terms1
Input Variable Names: C A B
Output Function Names: Y
2 3 5 7.

Terms1_O


Simplification Routine: PI Chart
Y = C B + C'A
Input Cost = 6          Gate Cost = 3

*****

Simplification Routine: PI Chart
Y = (C' + B) (C + A)
    
```

6.- ABEL-HDL por ecuaciones

Multiplexor de 2 a 1 línea

 

$$FY_{(C,A,B)} = C'A + CB$$

MODULE muxeq

"entradas

A,B,C pin 1,2,3;

"Salida

Y pin 19 istype 'com';

equations


Y= !C&A#C&B;

END

```
MODULE muxtt
"entradas
A,B,C pin 1,2,3;
"Salida
Y pin 19 istype 'com';
Truth_table
([C,A,B]->Y)
[0,0,0]->0;
[0,0,1]->0;
[0,1,0]->1;
[0,1,1]->1;
[1,0,0]->0;
[1,0,1]->1;
[1,1,0]->0;
[1,1,1]->1;
END
```

Multiplexor de 2 a 1 línea

6.- ABEL-HDL
por tabla de Verdad

 

m	C	A	B	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

```
MODULE muxtt
"entradas
A,B,C pin 1,2,3;
"Salida
Y pin 19 istype 'com';
Truth_table
([C,A,B]->Y)
[0,1,0]->1;
[0,1,1]->1;
[1,0,1]->1;
[1,1,1]->1;
END
```

Multiplexor de 2 a 1 línea

6.- ABEL-HDL
por tabla de Verdad

m	C	A	B	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

Multiplexor de 2 a 1 línea

6.- Abel-HDL
When, Then, Else

WHEN !C THEN Y=A ;

" Si (WHEN) $C=0$ (!C) entonces (THEN) la salida $Y=A$

WHEN C THEN Y=B;

" Si (WHEN) $C=1$ (C) entonces (THEN) la salida $Y=B$

WHEN !C THEN Y=A else Y=B;

Multiplexor de 2 a 1 línea

6.- Abel-HDL
When, Then, Else

WHEN C==0 THEN Y=A ;

" Si (WHEN) C=0 (!C) entonces (THEN) la salida Y=A

WHEN C==1 THEN Y=B;

" Si (WHEN) C=1 (C) entonces (THEN) la salida Y=B

WHEN C==0 THEN Y=A else Y=B;

Multiplexor de 2 a 1 línea


When, Then, Else

```
MODULE muxwte  
"entradas  
A,B,C pin 1,2,3;  
"Salida  
Y pin 19 istype 'com';  
equations  
When !C THEN Y=A else Y=B;  
END
```

Multiplexor de 2 a 1 línea

Simulación
 
```
MODULE muxwte
"entradas
A,B,C pin 1,2,3;
"Salida
Y pin 19 istype 'com';
equations
WHEN !C THEN Y=A else
Y=B;
Test_vectors
([C,A,B]->Y)
[0,0,0]->0;
[0,0,1]->0;
[0,1,0]->1;
[0,1,1]->1;
[1,0,0]->0;
[1,0,1]->1;
[1,1,0]->0;
[1,1,1]->1;
END
```




Multiplexor de 2 a 1 línea


Simulación

```
MODULE muxwte
"entradas
A,B,C pin 1,2,3;
"Salida
Y pin 19 istype 'com';
equations
WHEN !C THEN Y=A else
Y=B;
```
 
```
Test_vectors
([C,A,B]->Y)
[0,0,.x.]->0;
[0,1,.x.]->1;
[1,.x.,0]->0;
[1,.x.,1]->1;
END
```




 
```
([C,A,B]->Y)
[0,0,0]->0;
[0,0,1]->0;
[0,1,0]->1;
[0,1,1]->1;
[1,0,0]->0;
[1,0,1]->1;
[1,1,0]->0;
[1,1,1]->1;
```



54LS157/DM54LS157/DM74LS157, 54LS158/DM54LS158/DM74LS158 Quad 2-Line to 1-Line Data Selectors/Multiplexers


Connection Diagrams

  

Inputs				Output Y	
Strobe	Select	A	B	LS157	LS158
H	X	X	X	L	H
L	L	L	X	L	H
L	L	H	X	H	L
L	H	X	L	L	H
L	H	X	H	H	L

H = High Level, L = Low Level, X = Don't Care

Multiplexor de 2 a 1 (4 bits)

 

9 entradas 512 combinaciones

Multiplexor de 2 a 1 línea de 4 bits

MODULE MUX

X,A3..A0,B3..B0 PIN 1..9;

Y3..Y0 PIN 23..20 ISTYPE 'COM';

A=[A3,A2,A1,A0];

B=[B3,B2,B1,B0];

Y=[Y3..Y0];

EQUATIONS

WHEN X THEN Y=A ELSE Y=B;

Test_vectors

[X,A,B]->Y)

[0,.x.,0]->.x.;

[0,.x.,1]->.x.;

[0,.x.,2]->.x.;

[0,.x.,3]->.x.;

[0,.x.,4]->.x.;

[0,.x.,5]->.x.;

[0,.x.,6]->.x.;

[0,.x.,7]->.x.;

[0,.x.,8]->.x.;

[0,.x.,9]->.x.;

[0,.x.,10]->.x.;

[0,.x.,11]->.x.;

[0,.x.,12]->.x.;

[0,.x.,13]->.x.;

[0,.x.,14]->.x.;

[0,.x.,15]->.x.;

[1,0,.x.]->.x.;

[1,1,.x.]->.x.;

[1,2,.x.]->.x.;

[1,3,.x.]->.x.;

[1,4,.x.]->.x.;

[1,5,.x.]->.x.;

[1,6,.x.]->.x.;

[1,7,.x.]->.x.;

[1,8,.x.]->.x.;

[1,9,.x.]->.x.;

[1,10,.x.]->.x.;

[1,11,.x.]->.x.;

[1,12,.x.]->.x.;

[1,13,.x.]->.x.;

[1,14,.x.]->.x.;

[1,15,.x.]->.x.;


END

[X,A3,A2,A1,A0,B3,B2,B1,B0]->[Y3,Y2,Y1,Y0]

[0,.X.,.X.,.X.,.X.,0,0,0,0]->[.X.,.X.,.X.,.X.]:

Multiplexor de 2 a 1 línea de 4 bits


Distribución de terminales (pin Out)

 


The diagram shows a 4-bit 2-to-1 multiplexer with a 24-pin package. The pins are arranged in a 4x6 grid. The top row (pins 1-6) contains inputs X, A3, A2, A1, A0, and B3. The second row (pins 7-12) contains inputs B2, B1, B0, and GND. The third row (pins 13-18) contains outputs Y0, Y1, Y2, and Y3. The bottom row (pins 19-24) contains output Y4, Y5, Y6, and Y7. The package is shown with a dashed outline and a notch at the top.

X	1	24	V _{CC}
A3	2	23	Y3
A2	3	22	Y2
A1	4	21	Y1
A0	5	20	Y0
B3	6	19	
B2	7	18	
B1	8	17	
B0	9	16	
	10	15	
	11	14	
GND	12	13	

 
ThumbWell Switch Interruptores con Selector de Rueda





Thumbswitch-Hex

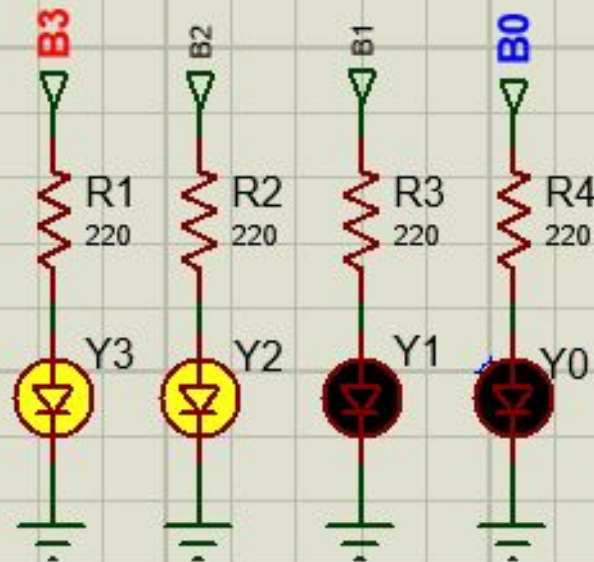

7SEG-BCD

 

Thumbswitch-Hex

 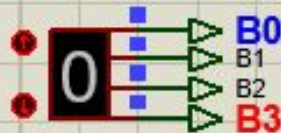


7SEG-BCD




Multiplexer de 2 a 1 linea 4 bits


Entradas Generales

 

PLD 22v10

 


Salidas

 


Multiplexer de 2 a 1 linea 4 bits


Entradas Generales

 

PLD 22v10

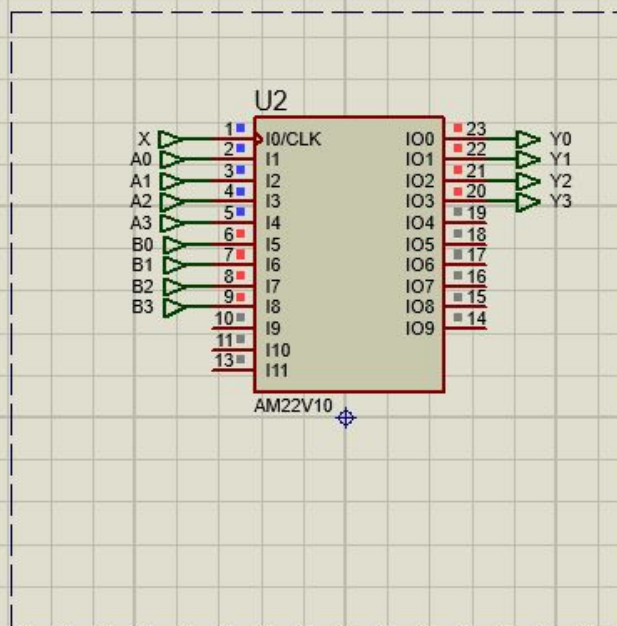


Salidas

 


Multiplexor de 4 a 1 línea

 Data Selectors/Multiplexers
4-Line To 1-Line



- Cuantas entradas mínimo de control se requieren para seleccionar cada una de las líneas

 Multiplexor de 4 a 1 línea
Data Selectors/Multiplexers
4-Line To 1-Line




m	A B	Y
0	0 0	L0
1	0 1	L1
2	1 0	L2
3	1 1	L3

When, Then, Else

**Multiplexor de 4 a 1
línea**

 
**Data Selectors/Multiplexers
4-Line To 1-Line**



m	A B	Y
0	0 0	L0
1	0 1	L1
2	1 0	L2
3	1 1	L3


Multiplexor de 4 a 1 línea

Cuántas entradas se tienen en total ?

 

Multiplexor de 4 a 1 línea

 
Cuántas combinaciones se pueden generar ?



m	A B	Y
0	0 0	L0
1	0 1	L1
2	1 0	L2
3	1 1	L3

Multiplexor de 4 a 1 línea

 
Elabore el archivo en ABEL-HDL usando los comandos
When, Then, Else



m	A B	Y
0	0 0	L0
1	0 1	L1
2	1 0	L2
3	1 1	L3

Multiplexor de 4 a 1 línea

When, Then, Else

 


```
MODULE muxeq
"entradas
A,B,L0..L3 pin 19,18,1..4;
"Salida
Y pin 16 istype 'com';
```

END

m	A B	Y
0	0 0	L0
1	0 1	L1
2	1 0	L2
3	1 1	L3

Multiplexor de 4 a 1 línea

When, Then, Else

 

```


MODULE muxeq
"entradas
A,B,L0..L3 pin 19,18,1..4;
"Salida
Y pin 16 istype 'com';
equations
WHEN

END
    
```

m	A B	Y
0	0 0	L0
1	0 1	L1
2	1 0	L2
3	1 1	L3

Multiplexor de 4 a 1 línea

When, Then, Else

 


```
MODULE muxeq
"entradas
A,B,L0..L3 pin 19,18,1..4;
"Salida
Y pin 16 istype 'com';
equations
```

WHEN **THEN Y=L0;**

END

m	A B	Y
0	0 0	L0
1	0 1	L1
2	1 0	L2
3	1 1	L3

Multiplexor de 4 a 1 línea

 

When, Then, Else

MODULE muxeq

"entradas

A,B,L0..L3 pin 19,18,1..4;

"Salida

Y pin 16 istype 'com';


equations

WHEN !A&!B THEN Y=L0;

END

m	A B	Y
0	0 0	L0
1	0 1	L1
2	1 0	L2
3	1 1	L3

Multiplexor de 4 a 1 línea

 

When, Then, Else

MODULE muxeq

"entradas

A,B,L0..L3 pin 19,18,1..4;

"Salida

Y pin 16 istype 'com';

equations

WHEN !A&!B THEN Y=L0;

WHEN !A&B THEN Y=L1;

WHEN A&!B THEN Y=L2;

WHEN A&B THEN Y=L3;

END

m	A B	Y
0	0 0	L0
1	0 1	L1
2	1 0	L2
3	1 1	L3

Multiplexor de 4 a 1 línea

Para no listar las 64 combinaciones
Usamos el Don't Care .X.

```
MODULE muxeq
"entradas
X=.X.;
A,B,L0..L3 pin 19,18,1..4;
"Salida
Y pin 16 istype 'com';
equations
WHEN !A&!B THEN Y=L0;
WHEN !A&B THEN Y=L1;
WHEN A&!B THEN Y=L2;
WHEN A&B THEN Y=L3;
END
```

```
X=.X.;
Test_vectors
([A,B,L3,L2,L1,L0]->[Y])
[0,0, X, X, X, 0 ]-> [X];
[0,0, X, X, X, 1 ]-> [X];
[0,1, X, X, 0, X ]-> [X];
[0,1, X, X, 1, X ]-> [X];
[1,0, X, 0, X, X ]-> [X];
[1,0, X, 1, X, X ]-> [X];
[1,1, 0, X, X, X ]-> [X];
[1,1, 1, X, X, X ]-> [X];
```

Multiplexor de 4 a 1 línea

Para no listar las 64 combinaciones
Usamos el Don't Care .X.

```
MODULE muxeq
"entradas
A,B,L0..L3 pin 19,18,1..4;
"Salida
Y pin 16 istype 'com';
equations
WHEN !A&!B THEN Y=L0;
WHEN !A&B THEN Y=L1;
WHEN A&!B THEN Y=L2;
WHEN A&B THEN Y=L3;
END
```

```
X=.x.;
Test_vectors
([A,B,L3,L2,L1,L0]->[Y])
[0,0, X, X, X, 0 ]-> [0];
[0,0, X, X, X, 1 ]-> [1];
[0,1, X, X, 0, X ]-> [0];
[0,1, X, X, 1, X ]-> [1];
[1,0, X, 0, X, X ]-> [0];
[1,0, X, 1, X, X ]-> [1];
[1,1, 0, X, X, X ]-> [0];
[1,1, 1, X, X, X ]-> [1];
```

Multiplexor de 4 a 1 línea

Para no listar las 64 combinaciones
Usamos el Don't Care .X.

```
MODULE muxeq
"entradas
A,B,L0..L3 pin 19,18,1..4;
"Salida
Y pin 16 istype 'com';
equations
WHEN !A&!B THEN Y=L0;
WHEN !A&B THEN Y=L1;
WHEN A&!B THEN Y=L2;
WHEN A&B THEN Y=L3;
END
```

```
X=.X.;
Test_vectors
([A,B,L3,L2,L1,L0]->[Y])
[0,0, X, X, X, 0 ]-> [0];
[0,0, X, X, X, 1 ]-> [1];
[0,1, X, X, 0, X ]-> [0];
[0,1, X, X, 1, X ]-> [1];
[1,0, X, 0, X, X ]-> [0];
[1,0, X, 1, X, X ]-> [1];
[1,1, 0, X, X, X ]-> [0];
[1,1, 1, X, X, X ]-> [1];
```

Multiplexor de 4 a 1 línea

Para no listar las 64 combinaciones
Usamos el Don't Care .X.

```
MODULE muxeq
"entradas
A,B,L0..L3 pin 1,2,4..7;
"Salida
Y pin 14 istype 'com';
S=[A,B];
equations
WHEN S==0 THEN Y=L0;
WHEN S==1 THEN Y=L1;
WHEN S==2 THEN Y=L2;
WHEN S==3 THEN Y=L3;
END
```

```
X=.X.;
Test_vectors
([S,L3,L2,L1,L0]->[Y])
[0, X, X, X, 0 ]-> [0];
[0, X, X, X, 1 ]-> [1];
[1, X, X, 0, X ]-> [0];
[1, X, X, 1, X ]-> [1];
[2, X, 0, X, X ]-> [0];
[2, X, 1, X, X ]-> [1];
[3, 0, X, X, X ]-> [0];
[3, 1, X, X, X ]-> [1];
```

MODULE mux

X=.x.;

"entradas

A,B,L0..L3 pin 19,18,1..4;

"Salida

Y pin 16 istype 'com';

equations

WHEN !A&!B THEN Y=L0;

WHEN !A&B THEN Y=L1;

WHEN A&!B THEN Y=L2;

WHEN A&B THEN Y=L3;

Test_vectors

([A,B,L3,L2,L1,L0]->[Y])

[0,0,X,X,X,0]->[0];

[0,0,X,X,X,1]->[1];

[0,1,X,X,0,X]->[0];

[0,1,X,X,1,X]->[1];


[1,0,X,0,X,X]->[0];

[1,0,X,1,X,X]->[1];

[1,1,0,X,X,X]->[0];


[1,1,1,X,X,X]->[1];

END

 


Multiplexer de 4 a 1 linea 1 bit


Entradas Generales

 

PLD 22v10

 

Salida

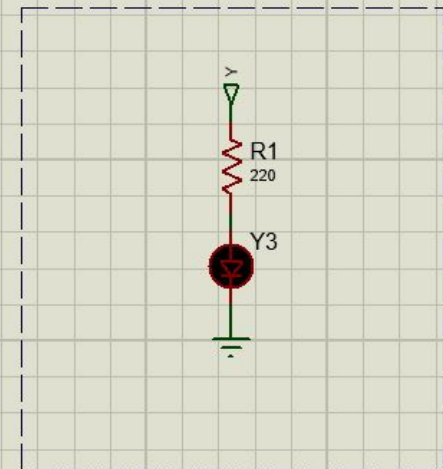

DESIGN TITLE: mux de 4 a 1 1bn.pdsprj

SHEET TITLE: MUX 4 a 1 1 bits

DATE: 06/10/2022

REV: 1.0


BY: JAGG

PAGE: 1 of 1




Multiplexer de 4 a 1 linea 1 bit

Entradas Generales

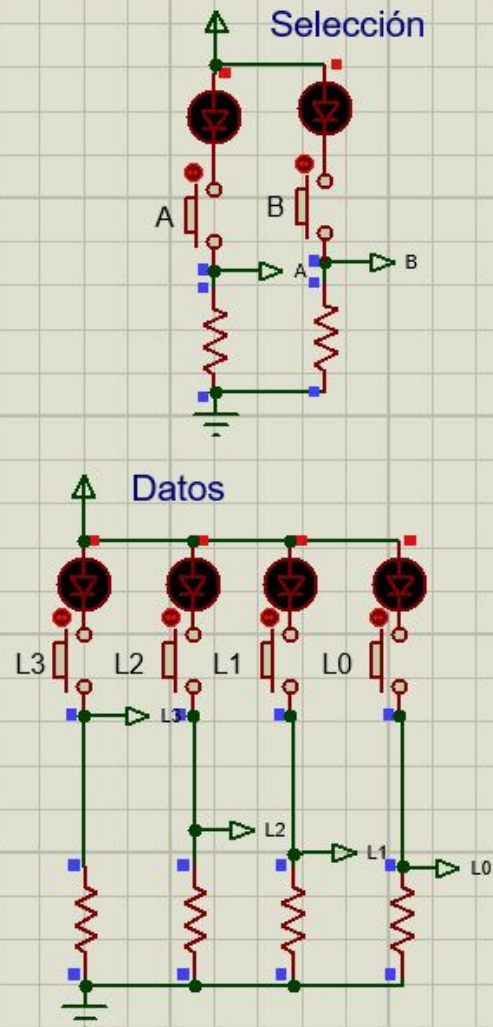

PLD 22v10

 

Salida



DESIGN TITLE: **mux de 4 a 1 1bn.p**

SHEET TITLE: **MUx 4 a 1 1 bits**


SN54HC153, SN74HC153 DUAL 4-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS

SCLS112D - DECEMBER 1982 - REVISED OCTOBER 2003


- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- Outputs Can Drive Up To 15 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 80- μ A Max I_{CC}
- Typical $t_{pd} = 9$ ns
- ± 6 -mA Output Drive at 5 V

- Low Input Current of 1 μ A Max
- Permit Multiplexing from n Lines to One Line
- Perform Parallel-to-Serial Conversion
- Strobe (Enable) Line Provided for Cascading (N Lines to n Lines)

 SN54HC153... J OR W PACKAGE
SN74HC153... D, N, NS, OR PW PACKAGE
(TOP VIEW)




SN54HC153... FK PACKAGE
(TOP VIEW)

 

SN54HC153, SN74HC153 DUAL 4-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS

 SN54HC153 . . . J OR W PACKAGE
SN74HC153 . . . D, N, NS, OR PW PACKAGE
(TOP VIEW)



FUNCTION TABLE


SELECT†		DATA				$\overline{G}$	OUTPUT Y
		C0	C1	C2	C3		
B	A						
X	X	X	X	X	X	H	L
L	L	L	X	X	X	L	L
L	L	H	X	X	X	L	H
L	H	X	L	X	X	L	L
L	H	X	H	X	X	L	H
H	L	X	X	L	X	L	L
H	L	X	X	H	X	L	H
H	H	X	X	X	L	L	L
H	H	X	X	X	H	L	H

† Select inputs A and B are common to both sections.


When, Then, Else

Multiplexor de 8 a 1 línea

m	A B C	Y
0	0 0 0	L0
1	0 0 1	L1
2	0 1 0	L2
3	0 1 1	L3
4	1 0 0	L4
5	1 0 1	L5
6	1 1 0	L6
7	1 1 1	L7

 

Multiplexor de 8 a 1 línea

 


```
MODULE muxeq
" Entradas de datos
  L0..L7 pin 1..8;
"Entradas de control
  A,B,C pin 23..21;
"Salida
  Y pin 16 istype 'com';
```

Equations

```
WHEN !A&!B&!C THEN Y=L0;
WHEN !A&!B&C   THEN Y=L1;
WHEN !A&B&!C   THEN Y=L2;
WHEN !A&B&C    THEN Y=L3;
WHEN A&!B&!C   THEN Y=L4;
WHEN A&!B&C    THEN Y=L5;
WHEN A&B&!C    THEN Y=L6;
WHEN A&B&C     THEN Y=L7;
```

```
END
```

Multiplexor de 8 a 1 línea

 

MODULE muxeq

" Entradas de datos

L0..L7 pin 1..8;

"Entradas de control

A,B,C pin 23..21;

"Salida

Y pin 16 istype 'com';

S=[A,B,C];

Equations

WHEN S==0 THEN Y=L0;

WHEN S==1 THEN Y=L1;

WHEN S==2 THEN Y=L2;

WHEN S==3 THEN Y=L3;

WHEN S==4 THEN Y=L4;

WHEN S==5 THEN Y=L5;

WHEN S==6 THEN Y=L6;

WHEN S==7 THEN Y=L7;

END

GAL22V10



La terminal 1 puede ser usada también como señal de sincronía Clk (circuitos secuenciales).

La terminal 13 también es una entrada de control OE Output Enable.

Test_vectors del Multiplexor de 8 a 1 línea

Test_vectors

$[A, B, C, L7, L6, L5, L4, L3, L2, L1, L0] \rightarrow [Y]$

$[0, 0, 0, X, X, X, X, X, X, X, 0] \rightarrow [0];$

$[0, 0, 0, X, X, X, X, X, X, X, 1] \rightarrow [1];$

$[0, 0, 1, X, X, X, X, X, X, 0, X] \rightarrow [0];$

$[0, 0, 1, X, X, X, X, X, X, 1, X] \rightarrow [1];$

$[0, 1, 0, X, X, X, X, X, 0, X, X] \rightarrow [0];$

$[0, 1, 0, X, X, X, X, X, 1, X, X] \rightarrow [1];$

$[0, 1, 1, X, X, X, X, 0, X, X, X] \rightarrow [0];$

$[0, 1, 1, X, X, X, X, 1, X, X, X] \rightarrow [1];$

$[1, 0, 0, X, X, X, 0, X, X, X, X] \rightarrow [0];$

$[1, 0, 0, X, X, X, 1, X, X, X, X] \rightarrow [1];$

$[1, 0, 1, X, X, 0, X, X, X, X, X] \rightarrow [0];$


$[1, 0, 1, X, X, 1, X, X, X, X, X] \rightarrow [1];$

$[1, 1, 0, X, 0, X, X, X, X, X, X] \rightarrow [0];$

$[1, 1, 0, X, 1, X, X, X, X, X, X] \rightarrow [1];$

$[1, 1, 1, 0, X, X, X, X, X, X, X] \rightarrow [0];$

 $[1, 1, 1, 1, X, X, X, X, X, X, X] \rightarrow [1];$



Test_vectors del Multiplexor de 8 a 1 línea

Test_vectors

$[A,B,C,L7,L6,L5,L4,L3,L2,L1,L0] \rightarrow [Y]$

$[0,0,0, X, X, X, X, X, X, X, 0] \rightarrow [0];$

$[0,0,0,X,X,X,X,X,X,X,1] \rightarrow [1];$


$[0,0,1,X,X,X,X,X,X,0,X] \rightarrow [0];$

$[0,0,1,X,X,X,X,X,X,1,X] \rightarrow [1];$

$[1,1,1,0,X,X,X,X,X,X,X] \rightarrow [0];$


$[1,1,1,1,X,X,X,X,X,X,X] \rightarrow [1];$

PROTEUS

 


Proyecto Formativo 8

Diseñe un selector de datos

 

M1 Multiplexer de 4 a 1, 2 bits

 

A0,A1,B0,B1,C0,C1,D0,D1,S0,S1 pin 1..8,10,11;
Y1,Y0 pin 14,15 istype 'com';

A= [A1,A0];

B= [B1,B0];

C= [C1,C0];

D= [D1,D0];

S= [S1,S0];

Y= [Y1,Y0];

X=.X.;

equations

when S==0 then Y=A;

when S==1 then Y=B;


when S==2 then Y=C;

when S==3 then Y=D;

```
test_Vectors
([S,D,C,B,A]->Y)
[0,X,X,X,0]->X;
[0,X,X,X,1]->X;
[0,X,X,X,2]->X;
[0,X,X,X,3]->X;
[1,X,X,0,X]->X;
[1,X,X,1,X]->X;
[1,X,X,2,X]->X;
[1,X,X,3,X]->X;
[2,X,0,X,X]->X;
[2,X,1,X,X]->X;
[2,X,2,X,X]->X;
[2,X,3,X,X]->X;
[3,0,X,X,X]->X;
[3,1,X,X,X]->X;
[3,2,X,X,X]->X;
[3,3,X,X,X]->X;
END
```

M1

4 a 1, 2 bits

 

M2 Multiplexer de 6 a 1 línea 2 bits

```
MODULE muxED
```

```
"Multiplexer de 6 a 1 linea de 2 bits
```

```
"4 abril 2021
```

```
"JAGG
```

```
A0,A1,B0,B1,C0,C1,D0,D1,E0,E1,F0,F1, S0,S1,S2 pin 1..11,13..16;
```

```
Y1,Y0 pin 17,18 istype 'com';
```

```
A= [A1,A0];
```

```
B= [B1,B0];
```

```
C= [C1,C0];
```

```
D= [D1,D0];
```


```
E= [E1,E0];
```

```
F= [F1,F0];
```

```
S= [S2,S1,S0];
```

```
Y= [Y1,Y0];
```

```
X=.x.;
```

 

equations

when S==0 then Y=A;

when S==1 then Y=B;

when S==2 then Y=C;

when S==3 then Y=D;

when S==4 then Y=E;

when S==5 then Y=F;


M2

Multiplexer de 6 a 1 línea 2 bits


Entradas Generales

PLD 22v10


Salidas

 

M3 Multiplexer de 4 a 1 línea 4 bits

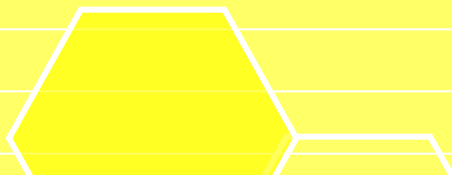
 
```
MODULE muxEDx
"Multiplexex de 4 a 1 linea de 4 bits
"4 abril 2021
"JAGG
A0,A1,A2,A3, B0,B1,B2,B3, C0,C1,C2,C3, D0,D1,D2,D3 pin 1..11,13..17;
S1,S0 pin 19,18;
Y3,Y2,Y1,Y0 pin 20..23 istype 'com';
A= [A3,A2,A1,A0];
B= [B3,B2,B1,B0];
C= [C3,C2,C1,C0];
D= [D3,D2,D1,D0];
S= [S1,S0];
Y= [Y3,Y2,Y1,Y0];
X=.x.;
```



equations
when S==0 then Y=A;
when S==1 then Y=B;
when S==2 then Y=C;
when S==3 then Y=D;

M3

Multiplexer de 4 a 1 linea 4 bits

Entradas Generales



PLD 22v10

Salidas

Selección



Datos

  

M4 Multiplexor de 5 a 1 líneas de 3 bits

MODULE muxEDY

"Multiplexer de 6 a 1 lineas de 3 bits

"5 abril 2021

"JAGG

A0,A1,A2, B0,B1,B2, C0,C1,C2, D0,D1,D2, E0,E1,E2 pin 1..11, 13..16;

S2, S1,S0 pin 20..18;

Y2,Y1,Y0 pin 21..23 istype 'com';

A= [A2,A1,A0];

B= [B2,B1,B0];

C= [C2,C1,C0];

D= [D2,D1,D0];

E= [E2,E1,E0];

S= [S2,S1,S0];

Y= [Y2,Y1,Y0];

X=.x.;

equations

when S==0 then Y=A;

when S==1 then Y=B;

when S==2 then Y=C;

when S==3 then Y=D;

when S==4 then Y=E;

M4

