 




**Las cosas no se dicen, se hacen,
porque al hacerlas se dicen solas.**

Woody Allen

Producto Integrador de Aprendizaje (PIA) 40 puntos

- 1. Sube los archivos solicitados como entregables a la plataforma de Google Classroom antes de la fecha límite.**
- 2. Envía un mensaje al profesor para notificarle que has subido los archivos.**
- 3. Espera a que el profesor apruebe tu entrega (VoBo).**
- 4. Una vez aprobada, acuerda con el profesor la fecha y hora para llevar a cabo la entrevista.**

Durante la entrevista, asegúrate de traer tu computadora con las evidencias del PIA con la que presentarás los resultados obtenidos en forma Oral y escrita.

Actividades y proyectos en proceso

	Actividad	Puntos	Fecha límite
PF6	Solución del examen	F	
PF7	Diseño Combinacional con HDL	F	
PF8	Multiplexor	5	
AF3	Decodificador con Display	10	
PF9	Flip Flops	F	
PF10	Pulsos de sincronía	5	
AF4	Diseño Secuencial	10	
AF5	PIA	40	Día del examen

1.- Manual: (Biestable)

Flip Flop SC (SN74LS00), Eliminador de rebotes

2.- Manual: (Monoestable)

Compuerta Not, Schmitt Trigger (SN74LS14).

3.- Automático: (Astable).

Compuerta Not, Schmitt Trigger retroalimentada (SN7414).

Biestable





Monoestable




Astable



Gnd

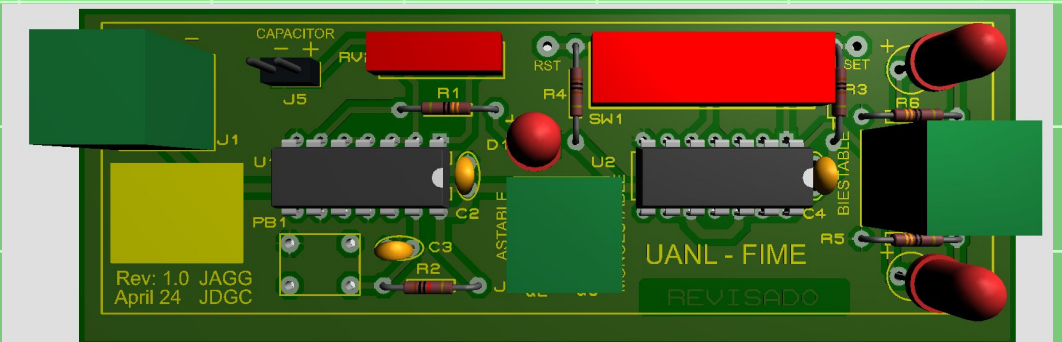 

Contadores

 

Contador (*counter* en inglés)

Es un circuito digital secuencial construido a partir de Flip Flops y compuertas lógicas capaz de:

- Realizar el cómputo (conteo) de los pulsos que recibe en la entrada de sincronía (Clk).
- Actuar como divisor de frecuencia.

Habitualmente, el conteo se realiza en un código binario, que con frecuencia será el binario natural o el BCD natural (contador de décadas).

Los contadores se pueden clasificar en:

- Binarios (n bit's)
- Décadas (0 a 9)
- Especiales

Pueden ser ascendentes (UP) y/o descendentes (DOWN)

Contadores Binarios

• Los contadores binarios pueden ser clasificados por:


- 1.- El número de bit's.
- 2.- El número máximo de estados
(Módulo del contador)

Bit's	Conteo Ascendente	Conteo Descendente
1	0 a 1	1 a 0
2	0 a 3	3 a 0
3	0 a 7	7 a 0
4	0 a 15	15 a 0
5	0 a 31	31 a 0
6	0 a 63	63 a 0
7	0 a 127	127 a 0
8	0 a 255	255 a 0
9	0 a 511	511 a 0
10	0 a 1023	1023 a 0


Contadores Decimales

Los contadores decimales o también llamados de décadas o en BCD son de cuatro bit's, necesarios para contar de:

- 0 a 9 ascendente
- 9 a 0 descendente


 


Contadores Especiales

 

-
- Un contador especial puede ser un contador de un minuterero o segundero de un reloj digital o marcador deportivo de 0 a 59 en forma ascendente y/o de 59 a 0 en forma descendente.

Contador Binario de un Bit

  

Tres opciones de diseño por medio de ABEL-HDL

1.- State Diagram



2.- Truth table (Q0:>Q0)

3.- Equations $S:=(S+1)$

Contador Binario de un Bit state_diagram

```
MODULE cbub
"Entrada
Clk pin 1;
"salida Registrada
Q0 pin 19 istype 'reg';
"sincronización
S=Q0;
equations
S.Clk=Clk;
Declarations
E0=0;
E1=1;
State_diagram S
State E0:
goto E1;
State E1:
Goto E0;
```

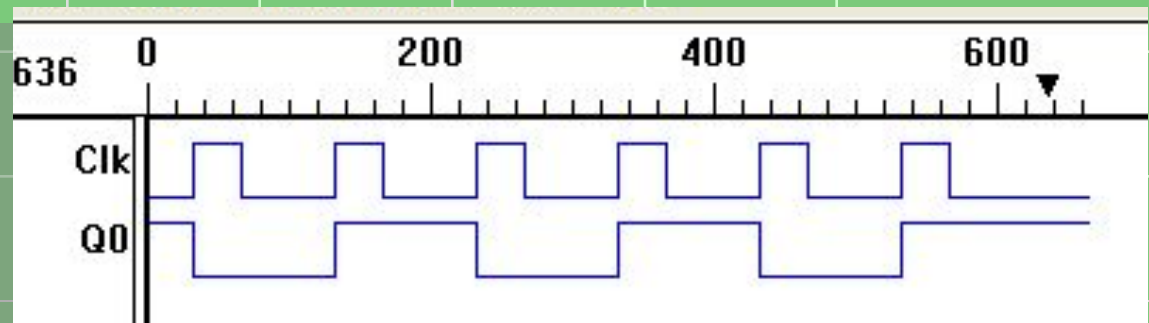 
```
test_vectors
(Clk->Q0)
.c.->.x.;
.c.->.x.;
.c.->.x.;
.c.->.x.;
.c.->.x.;
.c.->.x.;
.c.->.x.;
END
```



```
MODULE cbub
"Entrada
Clk pin 1;
"salida Registrada
Q0 pin 19 istype 'reg';
"sincronización
S=Q0;
equations
S.Clk=Clk;
Truth_table
(Q0:>Q0)
0:>1;
1:>0;
test_vectors
(Clk->Q0)
.c.->.X.;
.c.->.X.;
.c.->.X.;
.c.->.X.;
.c.->.X.;
.c.->.X.;
```

Contador Binario de un Bit


Truth_table (Q0:>Q0)

 


```
MODULE cbub
"Entrada
Clk pin 1;
"salida Registrada
Q0 pin 19 istype 'reg';
"sincronización
S=Q0;
equations
S.Clk=Clk;
S:=(S+1)
test_vectors
(Clk->Q0)
.c.->.x.;
.c.->.x.;
.c.->.x.;
.c.->.x.;
.c.->.x.;
.c.->.x.;
```

Contador Binario de un Bit

Equations $S:=(S+1)$


 


Contador Binario de un Bit

 

Divisor de frecuencia

Contador Binario de dos Bit's ascendente

  

Contador Binario de dos Bit's **State_diagram**

MODULE cbub

"Entrada

Clk pin 1;

"salida Registrada

Q1,Q0 pin 19,18 istype 'reg';

"sincronización

S=[Q1,Q0];

equations

S.Clk=Clk;


Declarations

E0=[0,0];

E1=[0,1];

E2=[1,0];

E3=[1,1];

 

State_diagram S

State E0:

goto E1;

State E1:

Goto E2;

State E2:


Goto E3;

State E3:

Goto E0;

Contador Binario de dos Bit's ascendente

Truth_Table
([Q1,Q0] :>[Q1,Q0])

 

MODULE cbubas

"Entrada

Clk pin 1;

"salida Registrada

Q1,Q0 pin 19,18 istype 'reg';

"sincronización

S=[Q1,Q0];

equations

S.Clk=Clk;

Truth_Table

([Q1,Q0] :>[Q1,Q0])

[0,0]:>[0,1];


[0,1]:>[1,0];

[1,0]:>[1,1];

[1,1]:>[0,0];

Contador Binario de dos Bit's ascendente

equations $S := (S + 1);$

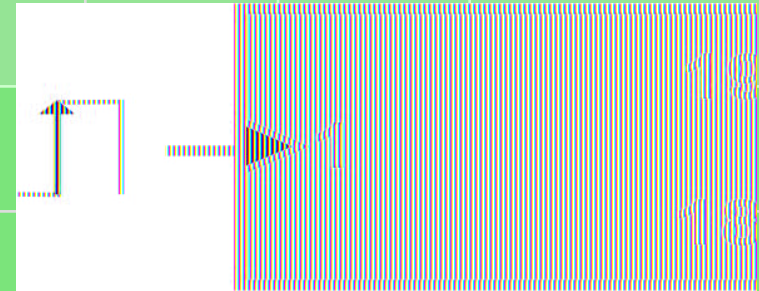

MODULE cbubas

"Entrada

Clk pin 1;

"salida Registrada

Q1,Q0 pin 19,18 istype 'reg';

"sincronización

S=[Q1,Q0];

equations

S.Clk=Clk;

$S := (S + 1);$

test_vectors

(Clk->Q0)

.c.->.x.;

.c.->.x.;

.c.->.x.;

.c.->.x.;

.c.->.x.;


.c.->.x.;

END



test_vectors
(Clk->Q0)

```
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
END
```

Contador Binario de dos Bit's ascendente

 

  Contador Binario de dos Bit's descendente



Contador Binario de dos Bit's descendente

State_diagram S

State E0:

goto E3;

State E1:


Goto E0;

State E2:

Goto E1;

State E3:

Goto E2;

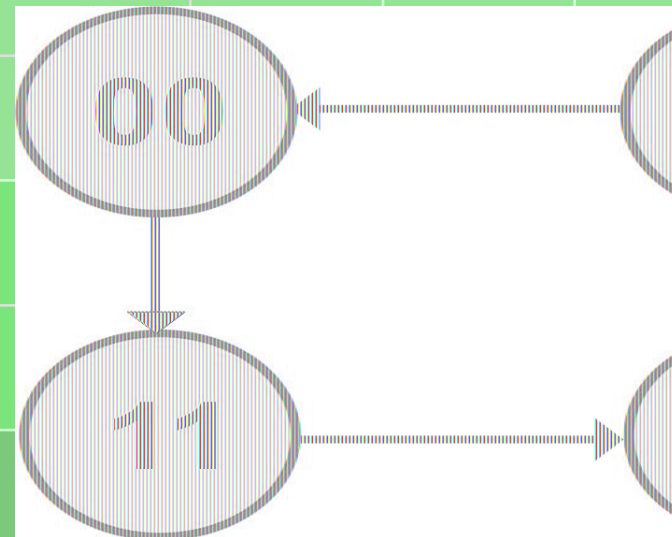

Contador Binario de dos Bit's descendente

MODULE cbubas

"Entrada

Clk pin 1;

"salida Registrada


Q1,Q0 pin 19,18 istype 'reg';

"sincronización

S=[Q1,Q0];

equations

S.Clk=Clk;

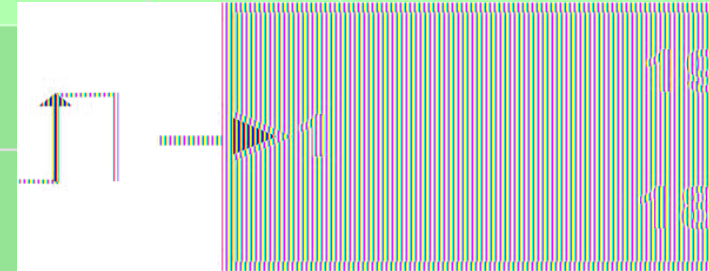

Truth_Table


([Q1,Q0] :>[Q1,Q0])

[0,0]:>[1,1];

[0,1]:>[0,0];

[1,0]:>[0,1];

[1,1]:>[1,0];

 

Contador Binario de dos Bit's descendente

MODULE cbubas

"Entrada

Clk pin 1;

"salida Registrada

Q1,Q0 pin 19,18 istype 'reg';



"sincronización

S=[Q1,Q0];

equations

S.Clk=Clk;


S:=(S-1);

  

test_vectors
(Clk->Q0)

```
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
END
```

 
Contador Binario de dos Bit's descendente



Contador binario de dos bit's

Que contenga una entrada X de modo que:

 - a) Si $X=0$ se ascende
- b) Si $X=1$ sea descendente



State_diagram S

State E0:

If X Then E3 else E1;

State E1:


if X then E0 else E2;

State E2:

if X then E1 else E3;

State E3:

if X then E2 else E0;

 

Truth_table

$([X, Q1, Q0] \Rightarrow [Q1, Q0])$

$[0, 0, 0] \Rightarrow [0, 1];$

$[0, 0, 1] \Rightarrow [1, 0];$

$[0, 1, 0] \Rightarrow [1, 1];$


$[0, 1, 1] \Rightarrow [0, 0];$

$[1, 0, 0] \Rightarrow [1, 1];$

$[1, 0, 1] \Rightarrow [0, 0];$

$[1, 1, 0] \Rightarrow [0, 1];$

$[1, 1, 1] \Rightarrow [1, 0];$

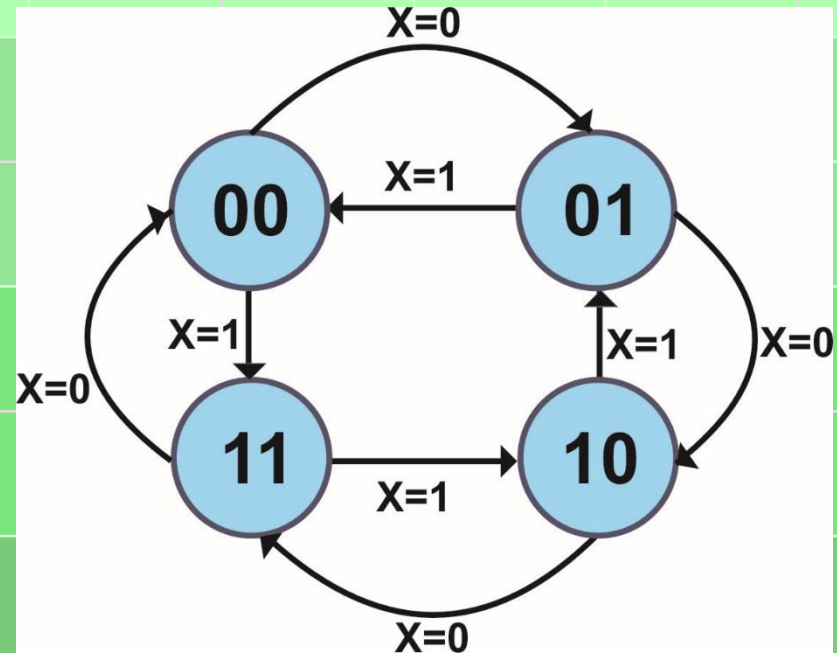

Contador de 2 Bits A/D

```
MODULE contbad
```

```
"Entrada
```

```
Clk,X pin 1,2;
```

```
"salida Registrada
```

```
Q1,Q0 pin 19,18 istype 'reg';
```

```
"sincronización
```

```
S=[Q1,Q0];
```

```
equations
```

```
S.Clk=Clk;
```

```
when !X then S:=(S+1);
```

```
when X then S:=(S-1);
```

```
test_vectors
```

```
([Clk,X]->Q1)
```

```
[.c.,0]->.x.;
```

```
[.c.,0]->.x.;
```

```
[.c.,0]->.x.;
```

```
[.c.,0]->.x.;
```

```
[.c.,0]->.x.;
```

```
[.c.,1]->.x.;
```

```
[.c.,1]->.x.;
```

```
[.c.,1]->.x.;
```

```
[.c.,1]->.x.;
```

```
[.c.,1]->.x.;
```

```
[.c.,1]->.x.;
```

```
[.c.,1]->.x.;
```

```
END
```

Simulación

test_vectors
([Clk,X]->Q0)

[.c.,0]->.x.;

[.c.,0]->.x.;

[.c.,0]->.x.;

[.c.,0]->.x.;

[.c.,0]->.x.;


[.c.,1]->.x.;

[.c.,1]->.x.;

[.c.,1]->.x.;

[.c.,1]->.x.;


[.c.,0]->.x.;

 

Ascendente

Descendente

Contador Binario ascendente de 0 a 15

 

MODULE conta

"Constantes la señal de reloj en la simulación .c. se sustituye por C

" La salida .x. se sustituye por solo x

C,x = .c.,.x.;

"Entrada de reloj

Clk pin 1;

"Salidas de los Flip Flops

Q3..Q0 pin 19..16 istype 'reg,buffer';

Declarations


Cuenta = [Q3..Q0];

Equations


Cuenta.Clk=Clk;

Cuenta:= (Cuenta + 1);


- Test_Vectors
- ([Clk] -> Cuenta)

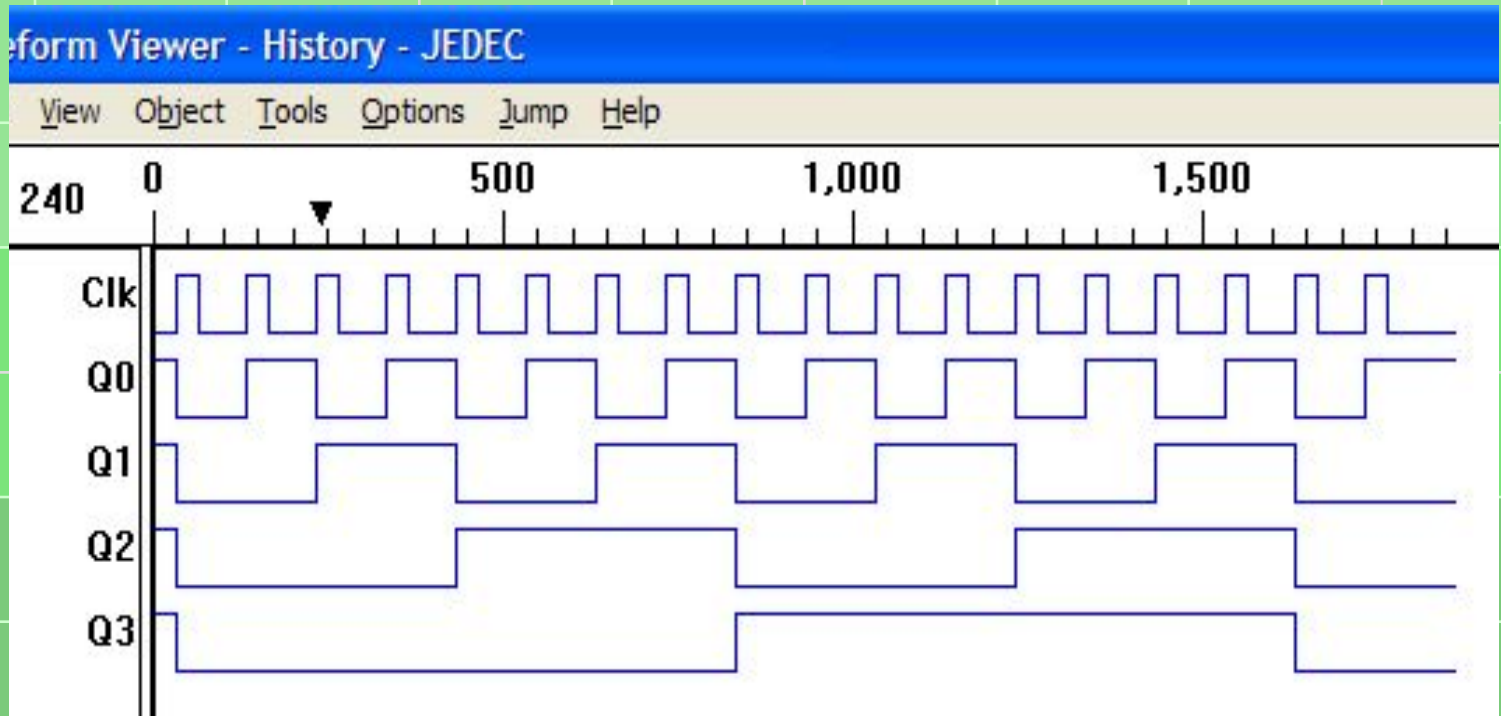[illegible]

Divisor de frecuencias

 

Contador Binario descendente de 0 a 15

 

MODULE conta

"Constantes la señal de reloj en la simulación .c. se sustituye por C

" La salida .x. se sustituye por solo x

C,x = .c.,.x.;

"Entrada de reloj

Clk pin 1;

"Salidas de los Flip Flops

Q3..Q0 pin 19..16 istype 'reg';

Declarations


Cuenta = [Q3..Q0];

Equations

Cuenta.Clk=Clk;

Cuenta:= (Cuenta - 1);
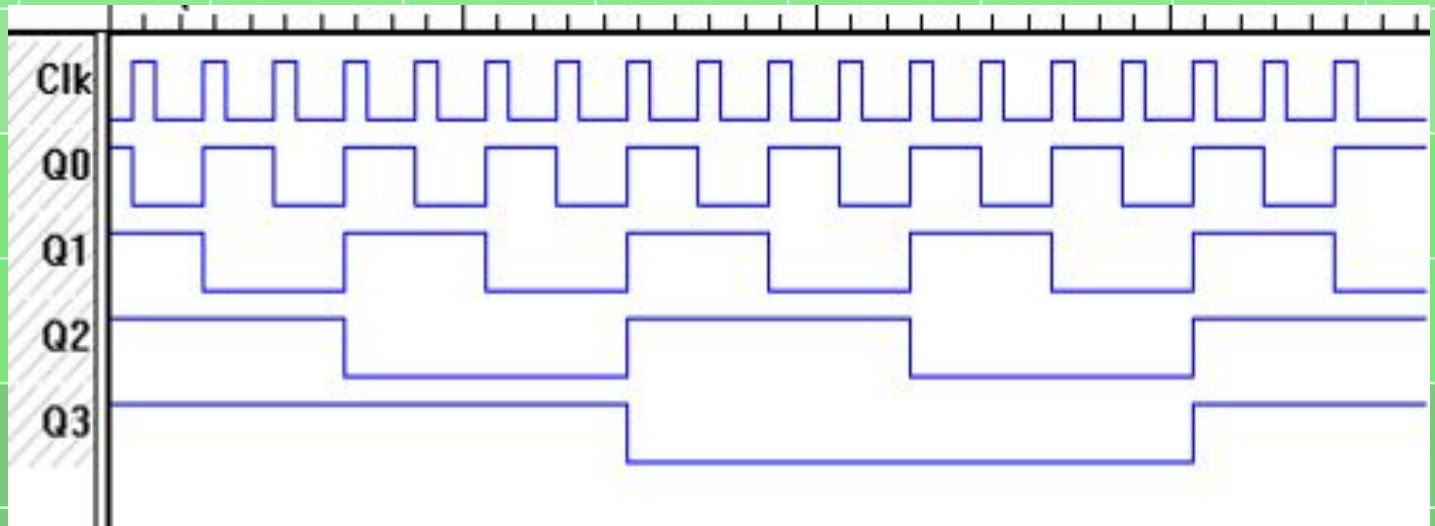
```
•Test_Vectors
•([Clk ] -> Cuenta)
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
• [ C ] -> x ;
•END
```




Contador Binario


Diseñe un contador binario de **diez bits** que contenga cuatro entradas de control:

- 1) **Clk** que sean los pulsos de sincronía para la velocidad de conteo
- 2) **UD** de modo que con el valor de $UD=0$ el conteo sea en forma ascendente y con $UD=1$ el conteo sea en forma descendente.
- 3) **P** (Paro) de modo que al oprimirlo el conteo se detenga sin importar la entrada **UD** y al soltarlo continúe la cuenta partiendo del valor actual.
- 4) **Rst** (Reset asíncrono) de modo que al activarla el contador se ira a ceros sin importar el que este presente el pulso de reloj o los valores de las otras entradas.


END

 

Simulación en PROTEUS

 


Contador Hexadecimal con Display

 

Contador

```

 MODULE hexaocho
"Entrada
Clk,AD,P,Rst pin 1..4;
"salidas Registradas
Q7..Q0 pin 21..14 istype 'reg';
"sincronización
S=[Q7..Q0];
equations
S.Clk=Clk;
S.ar=Rst;
when !P&!AD then S:=(S+1);
when !P&AD then S:=(S-1);
when P then S:=S;
END
    
```



Decodificador Hexa a 7 segmentos

```


MODULE decohex
A,B,C,D pin 1..4;
a,b,c,d,e,f,g pin 23..17 istype 'com';
E=[A,B,C,D];
    
```

truth_table


(E->[a,b,c,d,e,f,g])	8->[1,1,1,1,1,1,1];
0->[1,1,1,1,1,1,0];	9->[1,1,1,0,0,1,1];
1->[0,1,1,0,0,0,0];	10->[1,1,1,0,1,1,1];
2->[1,1,0,1,1,0,1];	11->[0,0,1,1,1,1,1];
3->[1,1,1,1,0,0,1];	12->[1,0,0,1,1,1,0];
4->[0,1,1,0,0,1,1];	13->[0,1,1,1,1,0,1];
5->[1,0,1,1,0,1,1];	14->[1,0,0,1,1,1,1];
6->[1,0,1,1,1,1,1];	15->[1,0,0,0,1,1,1];
7->[1,1,1,0,0,0,0];	END

Contador Hexadecimal 8 bits con Display

Contador Hexa A/D 8 Bits

 

 
C:\Users\USER\Documents\E2016\ABL\Contadores\Hexa\Hexa8B\sim



Rst síncrono

	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
	a	b	c	d	e	f	g
E0	1	1	1	1	1	1	0
E1	0	1	1	0	0	0	0
E2	1	1	0	1	1	0	1
E3	1	1	1	1	0	0	1
E4	0	1	1	0	0	1	1
E5	1	0	1	1	0	1	1
E6	1	0	1	1	1	1	1
E7	1	1	1	0	0	0	0
E8	1	1	1	1	1	1	1
E9	1	1	1	0	0	1	1
E10	1	1	1	0	1	1	1
E11	0	0	1	1	1	1	1
E12	1	0	0	1	1	1	0
E13	0	0	1	1	1	1	1
E14	1	0	0	1	1	1	0
E15	1	0	0	0	1	1	1

 Contadores que incluyen el decodificador (Hexadecimal)



```
MODULE hexadec1
```

```
"Entrada
```

```
Clk,AD,P,Rst pin 1..4;
```

```
"salidas Registradas
```

```
Qa,Qb,Qc,Qd,Qe,Qf,Qg   pin  
    21..15 istype 'dc,reg';
```

```
"sincronización
```

```
S=[Qa,Qb,Qc,Qd,Qe,Qf,Qg];
```

```
equations
```

```
S.Clk=Clk;
```

```
declarations
```

```
E0=[1,1,1,1,1,1,0];
```

```
E1=[0,1,1,0,0,0,0];
```

```
E2=[1,1,0,1,1,0,1];
```

```
E3=[1,1,1,1,0,0,1];
```

```
E4=[0,1,1,0,0,1,1];
```

```
E5=[1,0,1,1,0,1,1];
```

```
E6=[1,0,1,1,1,1,1];
```

```
E7=[1,1,1,0,0,0,0];
```

```
E8=[1,1,1,1,1,1,1];
```

```
E9=[1,1,1,0,0,1,1];
```

```
EA=[1,1,1,0,1,1,1];
```

```
EB=[0,0,1,1,1,1,1];
```


```
EC=[1,0,0,1,1,1,0];
```

```
ED=[0,1,1,1,1,0,1];
```

```
EE=[1,0,0,1,1,1,1];
```

```
EF=[1,0,0,0,1,1,1];
```

```
E0=[1,1,1,1,1,1,0];
```

 

STATE_DIAGRAM S

STATE E0:

IF !Rst&!P&!AD then E1;

IF !Rst&!P&AD then EF;

if !Rst&P then E0;

IF Rst then E0:

STATE E1:

IF !Rst&!P&!AD then E2;

IF !Rst&!P&AD then E0;

if !Rst&P then E1;

if Rst then E0:

STATE E2:

IF !Rst&!P&!AD then E3;

IF !Rst&!P&AD then E1;

if !Rst&P then E2;

if Rst then E0:

if Rst then E0:

STATE E3:

IF !Rst&!P&!AD then E4;

IF !Rst&!P&AD then E2;

if !Rst&P then E3;

if Rst then E0:

STATE E4:

IF !Rst&!P&!AD then E5;

IF !Rst&!P&AD then E3;

if !Rst&P then E4;

if Rst then E0:

STATE E5:

IF !Rst&!P&!AD then E6;

IF !Rst&!P&AD then E4;

if !Rst&P then E5;

if Rst then E0:

STATE E6:

IF !Rst&!P&!AD then E7;

IF !Rst&!P&AD then E5;

if !Rst&P then E6;

if Rst then E0:

STATE E7:

IF !Rst&!P&!AD then E8;

IF !Rst&!P&AD then E6;

if !Rst&P then E7;

if Rst then E0:

STATE E8:

IF !Rst&!P&!AD then E9;

IF !Rst&!P&AD then E7;

if !Rst&P then E8;

if Rst then E0:

STATE E9:

IF !Rst&!P&!AD then EA;

IF !Rst&!P&AD then E8;

if !Rst&P then E9;

if Rst then E0:

STATE EA:

IF !Rst&!P&!AD then EB;

IF !Rst&!P&AD then E9;

if !Rst&P then EA;

if Rst then E0:

STATE EB:

IF !Rst&!P&!AD then EC;

IF !Rst&!P&AD then EA;

if !Rst&P then EB;

if Rst then E0:

STATE EC:

IF !Rst&!P&!AD then ED;

IF !Rst&!P&AD then EB;

if !Rst&P then EC;

if Rst then E0:

STATE ED:

IF !Rst&!P&!AD then EE;

IF !Rst&!P&AD then EC;

if !Rst&P then ED;

if Rst then E0:

STATE EE:

IF !Rst&!P&!AD then EF;

IF !Rst&!P&AD then ED;

if !Rst&P then EE;

if Rst then E0:

STATE EF:

IF !Rst&!P&!AD then E0;


IF !Rst&!P&AD then EE;

if !Rst&P then EF;


if Rst then E0:

END

 Contador Hexa A/D 4 Bits con decodificador integrado




Contadores Decimales

 


Los contadores decimales o también llamados de décadas o en BCD son de cuatro bit's, porque solo cuentan de:

- 0 a 9 ascendente
- 9 a 0 descendente

Contador decimal (BCD o décadas)

 


Contador de 0 a 99

 

Rck = Ripple Clock

	Ck	Q3	Q2	Q1	Q0	Rck
0	↑	0	0	0	0	1
1	↑	0	0	0	1	1
2	↑	0	0	1	0	1
3	↑	0	0	1	1	1
4	↑	0	1	0	0	1
5	↑	0	1	0	1	1
6	↑	0	1	1	0	1
7	↑	0	1	1	1	1
8	↑	1	0	0	0	1
9	↑	1	0	0	1	0
0	↑	0	0	0	0	1

 

MODULE deca

"entrada

Clk pin 1;

"Salida combinacional

Rck pin 12 istype 'com';


"Salidas registradas

Q3..Q0 pin 19..16 istype 'reg';

D=[Q3..Q0];

equations

D.clk=Clk;

 

Truth_table

(D->D)

0->1;

1->2;

2->3;

3->4;

4->5;


5->6;

6->7;

7->8;

8->9;

9->0;

 

Truth_table

(D->Rck)

0->1;

1->1;

2->1;

3->1;

4->1;


5->1;

6->1;

7->1;

8->1;

9->0;

 


Truth_table
(D->D)

^HF:>0:

0->1;
1->2;
2->3;
3->4;
4->5;
5->6;
6->7;
7->8;
8->9;
9->0;


^HF = Hexadecimal F (1111)

 

Truth_table
(D->Rck)

0->1;
1->1;
2->1;
3->1;
4->1;
5->1;
6->1;
7->1;
8->1;
9->0;

Diagrama de transición

 

	Ck	Q3	Q2	Q1	Q0	Rck	
8	↑	1	0	0	0	1	
9	↑	1	0	0	1	0	
0	↑	0	0	0	0	1	

MODULE deca

"entrada

Clk pin 1;

"Salida combinacional

Rck pin 12 istype 'com';


"Salidas registradas

Q3..Q0 pin 19..16 istype

D=[Q3..Q0];

equations

D.clk=Clk;

 

Asignación de valores a los estados

declarations

E0=[0,0,0,0];

E1=[0,0,0,1];

E2=[0,0,1,0];

E3=[0,0,1,1];

E4=[0,1,0,0];

E5=[0,1,0,1];

E6=[0,1,1,0];

E7=[0,1,1,1];

E8=[1,0,0,0];

E9=[1,0,0,1];

Máquina de Mealy

state_diagram D

State E0:

goto E1 with Rck=1;

state E1:

goto E2 with Rck=1;

state E2:

goto E3 with Rck=1;

state E3:

goto E4 with Rck=1;

state E4:

goto E5 with Rck=1;

state E5:

goto E6 with Rck=1;

state E6:

goto E7 with Rck=1;

state E7:

goto E8 with Rck=1;

state E8:


goto E9 with Rck=1;

state E9:

goto E0 with Rck=0;

test_vectors (Clk->D)
 
```
.c->.x.;
.c->.x.;
.c->.x.;
.c->.x.;
.c->.x.;
.c->.x.;
.c->.x.;
.c->.x.;
.c->.x.;
.c->.x.;
.c->.x.;
```



Truth_table (D->Rck)

0->1;

1->1;

2->1;

3->1;

4->1;

5->1;


6->1;

7->1;


8->1;

9->0;

Máquina de Moore

 



Máquina de Mealy

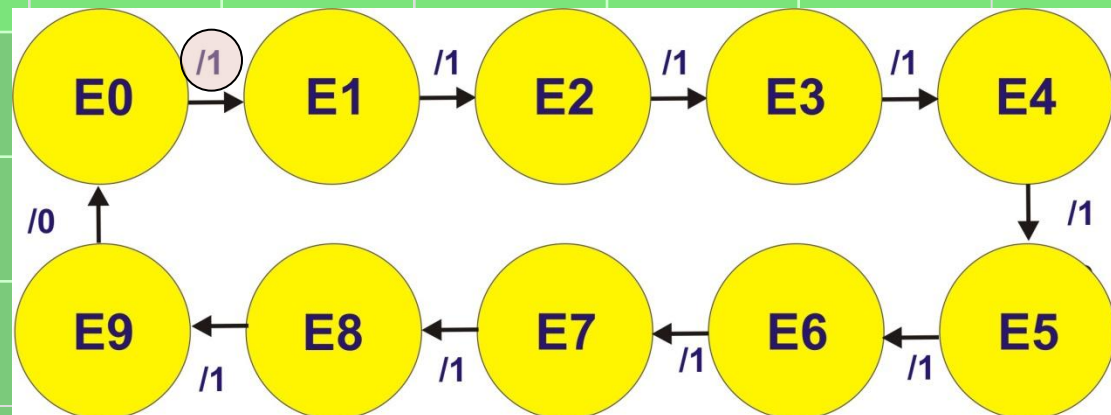


test_vectors (Clk->D)
 
```
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
.c.->.x.;  
END
```




 

Contador asendente/descendente

 
 
```
MODULE adbcd
"entradas
Clk, AD pin 1,2;
"salida Combinacion
Rck pin 12 istype 'co
"salidas Registradas
Q3..Q0 pin 19..16 isty
D=[Q3..Q0];
equations
D.clk=Clk;
```



"asignación de valores a los estados declarations

E0=[0,0,0,0];

E1=[0,0,0,1];

E2=[0,0,1,0];

E3=[0,0,1,1];

E4=[0,1,0,0];

E5=[0,1,0,1];

E6=[0,1,1,0];

E7=[0,1,1,1];

E8=[1,0,0,0];

E9=[1,0,0,1];

state_diagram D

State E0:

If AD then E1;

If !AD Then E9 with Rck=0;

state E1:

If AD then E2 else E0 with Rck=1;

state E2:

If AD then E3 else E1 with Rck=1;

state E3:

If AD then E4 else E2 with Rck=1;

state E4:

If AD then E5 else E3 with Rck=1;

state E5:

If AD then E6 else E4 with Rck=1;

state E6:

If AD then E7 else E5 with Rck=1;

state E7:

If AD then E8 else E6 with Rck=1;

state E8:

If AD then E9 else E7 with Rck=1;

state E9:

If AD then E0 with Rck=0;

if !AD Then E8 with Rck=1;

Máquina de Mealy

state_diagram D

State E0:

Rck=1;

If AD then E1 else E9;

state E1:

Rck=1;

If AD then E2 else E0;

state E2:

Rck=1;

If AD then E3 else E1;

state E3:

Rck=1;

If AD then E4 else E2;

state E4:

Rck=1;

If AD then E5 else E3;

state E5:

Rck=1;

If AD then E6 else E4;

state E6:

Rck=1;

If AD then E7 else E5;

state E7:

Rck=1;

If AD then E8 else E6;

state E8:

Rck=1;


If AD then E9 else E7 ;

state E9:


Rck=0;


If AD then E0 else E8;

Máquina de Moore

 


Contador BCD 0 a 99

 

 

Contador de 0 a 59 ascendente

 

MODULE cnn

"entrada

Clk pin 1;

"Salida

Rck pin 12 istype 'com';

"Salidas registradas

Q6..Q0 pin 19..13 istype 'reg';

D=[Q6..Q4];


U=[Q3..Q0];

equations

D.clk=Clk;


U.Clk=Clk;

[7, ^HF]:>[0,0];

 

```
truth_table
([D,U]:>[D,U])
[7, ^HF]:>[0,0];
[0,0]:>[0,1];
[0,1]:>[0,2];
[0,2]:>[0,3];
[0,3]:>[0,4];
[0,4]:>[0,5];
[0,5]:>[0,6];
[0,6]:>[0,7];
[0,7]:>[0,8];
[0,8]:>[0,9];
[0,9]:>[1,0];
[1,0]:>[1,1];
[1,1]:>[1,2];
[1,2]:>[1,3];
.....
[5,8]:>[5,9];
[5,9]:>[0,0];
```

Contador de 15 a 0 descendente

 

MODULE cont

Clk pin 1;

Rck pin 12 istype 'com';

"Salidas registradas

Q4..Q0 pin 19..15 istype 'reg';

D=[Q4];

U=[Q3..Q0];

equations

D.clk=Clk;

U.Clk=Clk;


```
truth_table
([D,U]:>[D,U])
[1,^HF]:>[0,0];
[0,0]:>[1,5];
[0,1]:>[0,0];
[0,2]:>[0,1];
[0,3]:>[0,2];
[0,4]:>[0,3];
[0,5]:>[0,4];
[0,6]:>[0,5];
[0,7]:>[0,6];
[0,8]:>[0,7];
[0,9]:>[0,8];
[1,0]:>[0,9];
[1,1]:>[1,0];
[1,2]:>[1,1];
[1,3]:>[1,2];
[1,4]:>[1,3];
[1,5]:>[1,4];
```


```

"tabla para Rck
truth_table
([D,U]->[Rck])
[0,0]->[0];
[0,1]->[1];
[0,2]->[1];
[0,3]->[1];
[0,4]->[1];
[0,5]->[1];
[0,6]->[1];
[0,7]->[1];
[0,8]->[1];
[0,9]->[1];
[1,0]->[1];
[1,1]->[1];
[1,2]->[1];
[1,3]->[1];
[1,4]->[1];
[1,5]->[1];


```

[illegible]

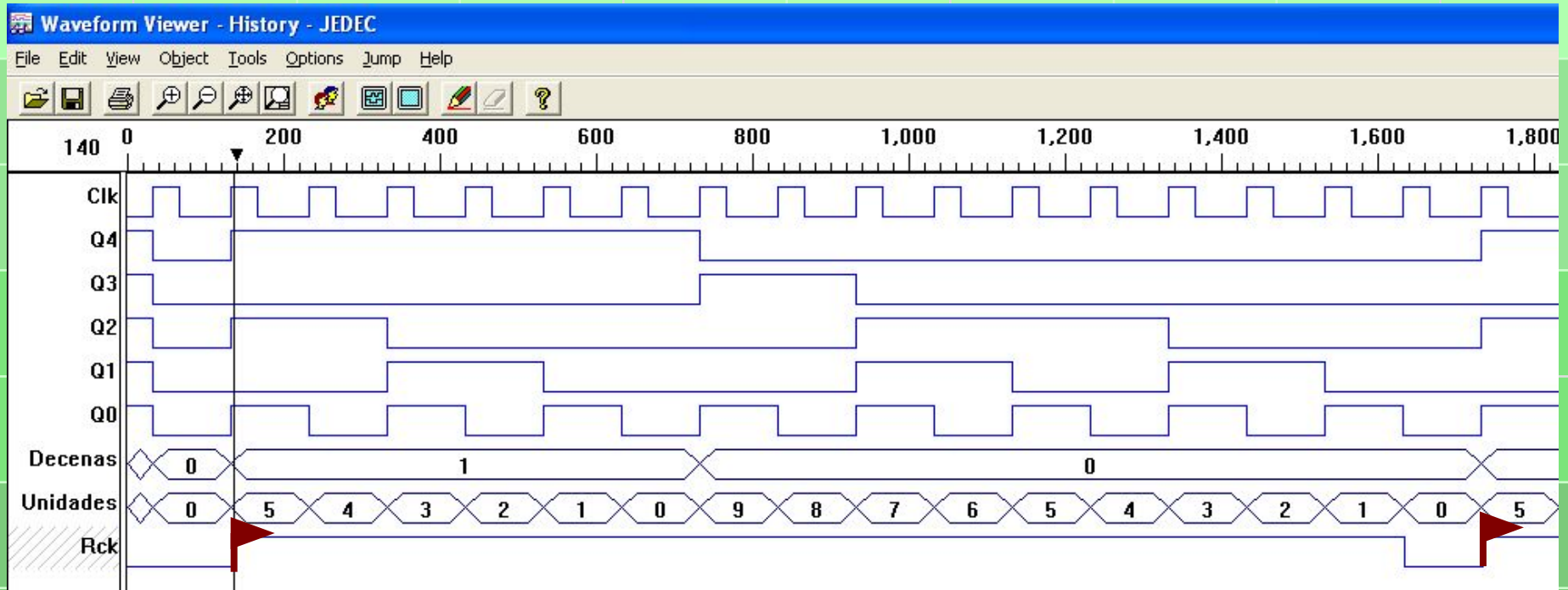

 

 Contador de 0 a 78 ascendente/descendente



Module cont

“Entradas

Ck,X pin 1,2;

Q7..Q0 pin 19..12 istype 'dc,reg';

Sd=[Q7..Q0];

Equations

Sd.clk=Ck;

Declarations

D=[Q7..Q4];

U=[Q3..Q0];

Truth_table

([X,D,U]:>[D,U])

[0,0,0]:>[0,1];

[0,0,1]:>[0,2];

[0,0,2]:>[0,3];

[1,0,2]:>[0,1];

.....;

[1,1,2]:>[1,1];

.....;


[0,7,8]:>[0,0];

[1,0,0]:>[7,8];

[0,^HF,^HF]:>[0,0];


[1,^HF,^HF]:>[0,0];

Contadores que incluyen el decodificador

 


Contadores que incluyen el decodificador (BCD)


	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
	a	b	c	d	e	f	g	Rck
E0	1	1	1	1	1	1	0	1
E1	0	1	1	0	0	0	0	1
E2	1	1	0	1	1	0	1	1
E3	1	1	1	1	0	0	1	1
E4	0	1	1	0	0	1	1	1
E5	1	0	1	1	0	1	1	1
E6	X	0	1	1	1	1	1	1
E7	1	1	1	0	0	0	0	1
E8	1	1	1	1	1	1	1	1
E9	1	1	1	X	0	1	1	0

 


	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
	a	b	c	d	e	f	g	Rck
E0	1	1	1	1	1	1	0	1
E1	0	1	1	0	0	0	0	1
E2	1	1	0	1	1	0	1	1
E3	1	1	1	1	0	0	1	1
E4	0	1	1	0	0	1	1	1
E5	1	0	1	1	0	1	1	1
E6	1	0	1	1	1	1	1	1
E7	1	1	1	0	0	0	0	1
E8	1	1	1	1	1	1	1	1
E9	1	1	1	X	0	1	1	1
E10	1	1	1	0	1	1	1	1
E11	0	0	1	1	1	1	1	1
E12	1	0	0	1	1	1	0	1
E13	0	0	1	1	1	1	1	1
E14	1	0	0	1	1	1	0	1
E15	1	0	0	0	1	1	1	0

 Contadores que incluyen el decodificador (Hexadecimal)







 


Aplicación

 

Aplicación

   

  

Actividad para el Lunes



**Realizar una reflexión
sobre**



**Con que se quedan de
este curso**



**En que ha contribuido en
su formación como
ingenieros**



Elaborar un escrito