



Gracias a la memoria se da en los hombres lo que se llama experiencia.

Aristóteles (384 AC-322 AC) *Filósofo griego*

	Actividad	Puntos	Fecha límite
PF6	Solución del examen	F	<i>Miércoles 8 de octubre</i>
PF7	Diseño Combinacional con HDL	F	<i>Viernes 10 de octubre</i>
PF8	Multiplexor	5	<i>Miércoles 15 de octubre</i>
AF3	Decodificador con Display	10	<i>Lunes 18 de octubre</i>
PF9	Flip Flops	F	<i>Lunes 27 de octubre</i>
PF10	Pulsos de sincronía	5	<i>Viernes 7 de noviembre</i>
AF4	Diseño Secuencial	10	
AF5	PIA	40	Día del examen


Flip Flops

Circuitos lógicos secuenciales

Origen etimológico

- “**Flip**” significa “voltear” o “cambiar rápidamente”.
- “**Flop**” representa el retorno o cambio contrario.

 Juntas, las palabras “**flip-flop**” evocan un movimiento de **ida y vuelta**, exactamente como el circuito cambia entre los estados lógicos **0 y 1**




Flip Flops

Circuitos lógicos secuenciales

Son componentes fundamentales en el diseño de sistemas secuenciales debido a su capacidad de almacenar información.



También se les conoce con varios nombres, como:

 - **Elemento básico de memoria.**
- **Cerrojos o candados.**
- **Multivibradores biestables o binarios.**



Flip Flops

  Un Flip Flop es un circuito electrónico digital, llamado también multivibrador biestable, que tiene dos estados estables (0, 1)




bi-. (Del lat. *bi-*, por *bis*). . elem. compos. Significa 'dos' o 'dos veces'

Estable. (Del lat. *stabilis*). . adj. Que permanece en un lugar durante mucho tiempo.

Flip Flops

 El Flip Flop es el elemento de memoria más pequeño que existe y que es capaz de almacenar un número binario de un solo bit.








Memoria: Dispositivo físico, generalmente electrónico, en el que se almacenan datos e instrucciones para recuperarlos y utilizarlos posteriormente.

Tipos formales de Flip Flops

Tipo	Nombre	Serie TTL SN 74	Flip Flops Comerciales (estándares)
D	Data o Datos	74, 564, 575, 576, 577, 874, 876	
JK	Jack Kilby	73, 107, 109, 112, 276	
SC	Set Clear	279 también llamado SR	
RS	Reset Set	Flip Flops basados en compuertas básicas retroalimentadas o partiendo de FF's comerciales	
T	Toggle		
SC	Set Clear		

EI PLD22V10 tiene 10 FFs tipo D

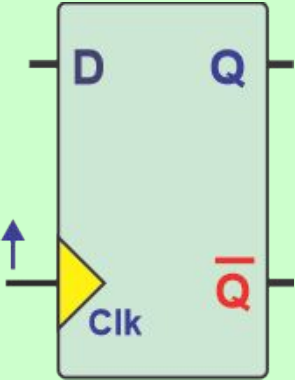    
FF D	FF JK	FF RS	FF T	FF SC
				

**Donde hay memoria, hay historia;
*donde hay Flip-Flops, hay sistema secuencial***




EI PLD22V10 tiene 10 FFs tipo D

De las salidas 14 a la 23

 


Istype 'reg'

Flip Flop RS (Reset, Set)

 

Flip Flop RS (Reset, Set)

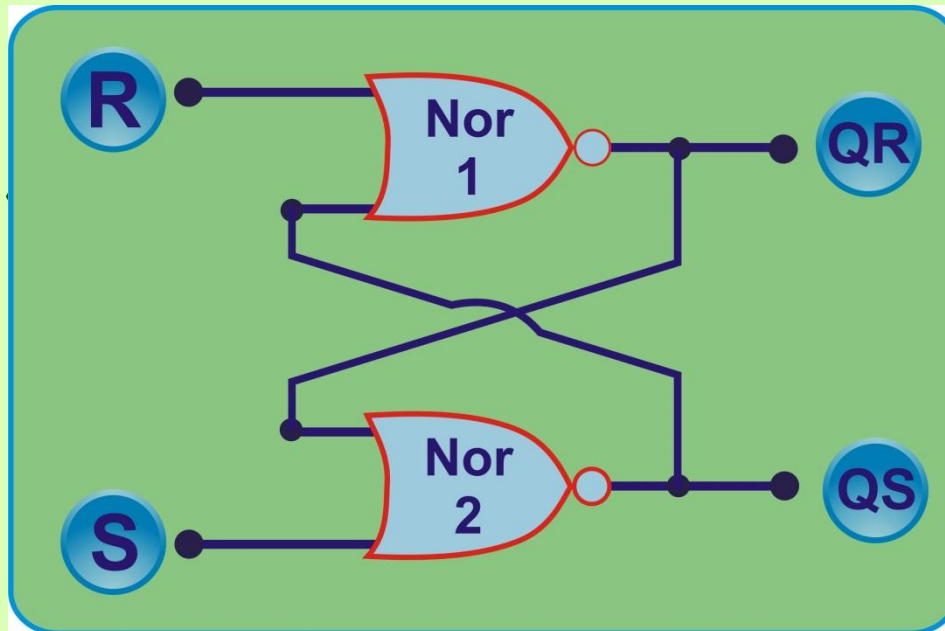

$$QR = (R + QS)'$$

$$QS = (S + QR)'$$

$$QR = QS'$$

Flip Flop RS (Reset, Set)


Función Reset

Tabla Característica

R	S	QR	QS
1	0	0	1
0	0		
0	1		
0	0		

1

0

 

0

1

Flip Flop RS (Reset, Set)


Función Reset

Tabla Característica

R	S	QR	QS
1	0	0	1
0	0		
0	1		
0	0		

1

0

 

0

1

Flip Flop RS (Reset, Set)


Función Reset

Tabla Característica

R	S	QR	QS
1	0	0	1
0	0		
0	1		
0	0		

0

0

 


0

1

Flip Flop RS (Reset, Set)

Que pasará con los valores de salida si cambiamos el valor de $R=0$

R	S	QR	QS
1	0	0	1
0	0	0	1
0	1		
0	0		

 

Flip Flop RS (Reset, Set)


Función Memoria del Reset

Tabla Característica

R	S	QR	QS
1	0	0	1
0	0	0	1
0	1		
0	0		

0

0

 


0

1

Flip Flop RS (Reset, Set)

Que pasará con los valores de salida si cambiamos $S=1$

R	S	QR	QS
1	0	0	1
0	0	0	1
0	1	1	0
0	0		

 


Flip Flop RS (Reset, Set)

Que pasará con los valores de salida si cambiamos $S=0$

Tabla Característica

R	S	QR	QS
1	0	0	1
0	0	0	1
0	1	1	0
0	0	1	0

0

 

1

0

Flip Flop RS (Reset, Set)


Función Memoria del Set

Tabla Característica

R	S	QR	QS
1	0	0	1
0	0	0	1
0	1	1	0
0	0	1	0

0

0

 


1


0

Flip Flop RS (Reset, Set)

Acción	R	S	Q	Q'
Reset	1	0	0	1
Memoria	0	0	0	1
Set	0	1	1	0
Memoria	0	0	1	0

 

Flip Flop RS (Reset, Set)

 


R	S	Q_{n+1}	Q'
0	0	Q	Q'
0	1	1	0
1	0	0	1

Q_{n+1} = el valor próximo de Q

Flip Flop RS Condición no estable

Qué pasará con los valores de salida si
 $R=1$ y $S=1$


A	B	Nor
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

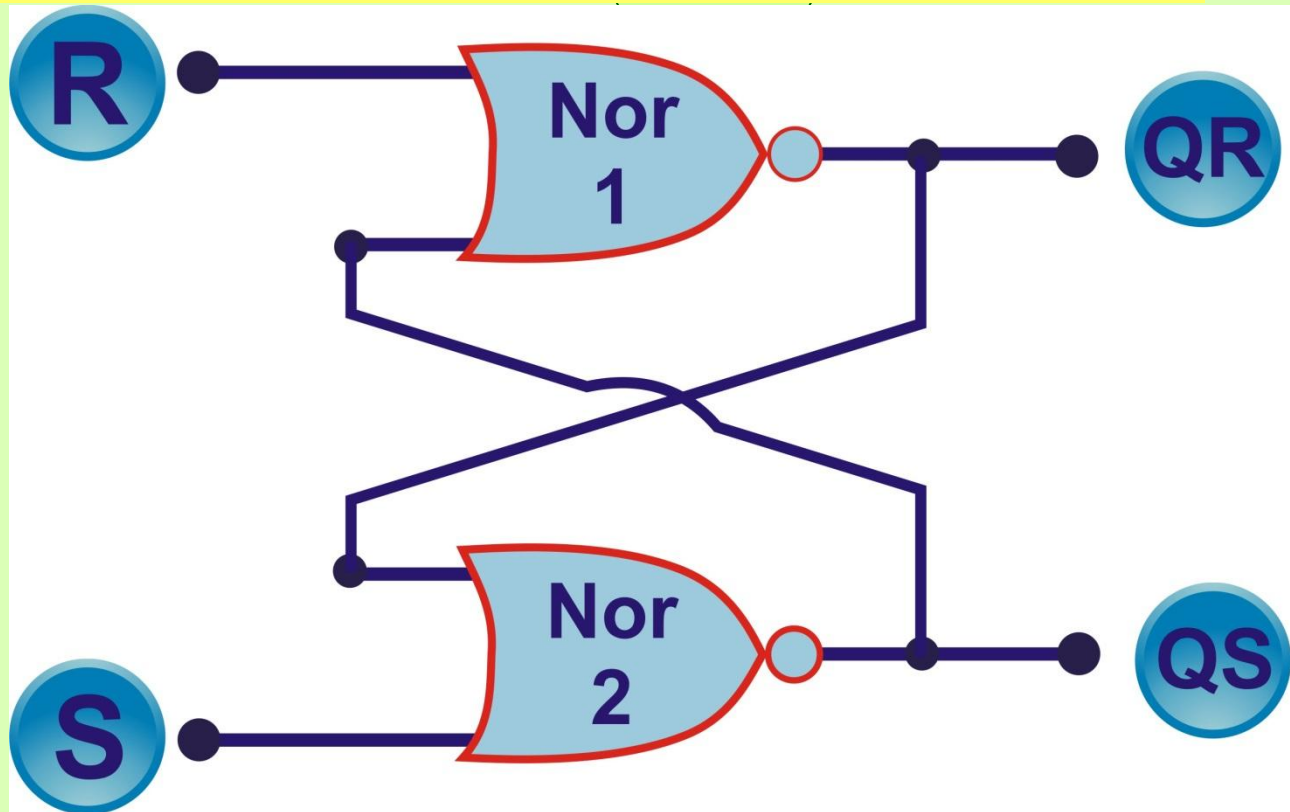

1

Flip Flop RS Condición no estable


R	S	Q _{n+1}	Q'
0	0	Q	Q'
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

 

Flip Flop RS Condición no estable


Si después de haber dado la combinación $R=1$ y $S=1$ tratamos de memorizar $R=0$ y $S=0$

A	B	Nor
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

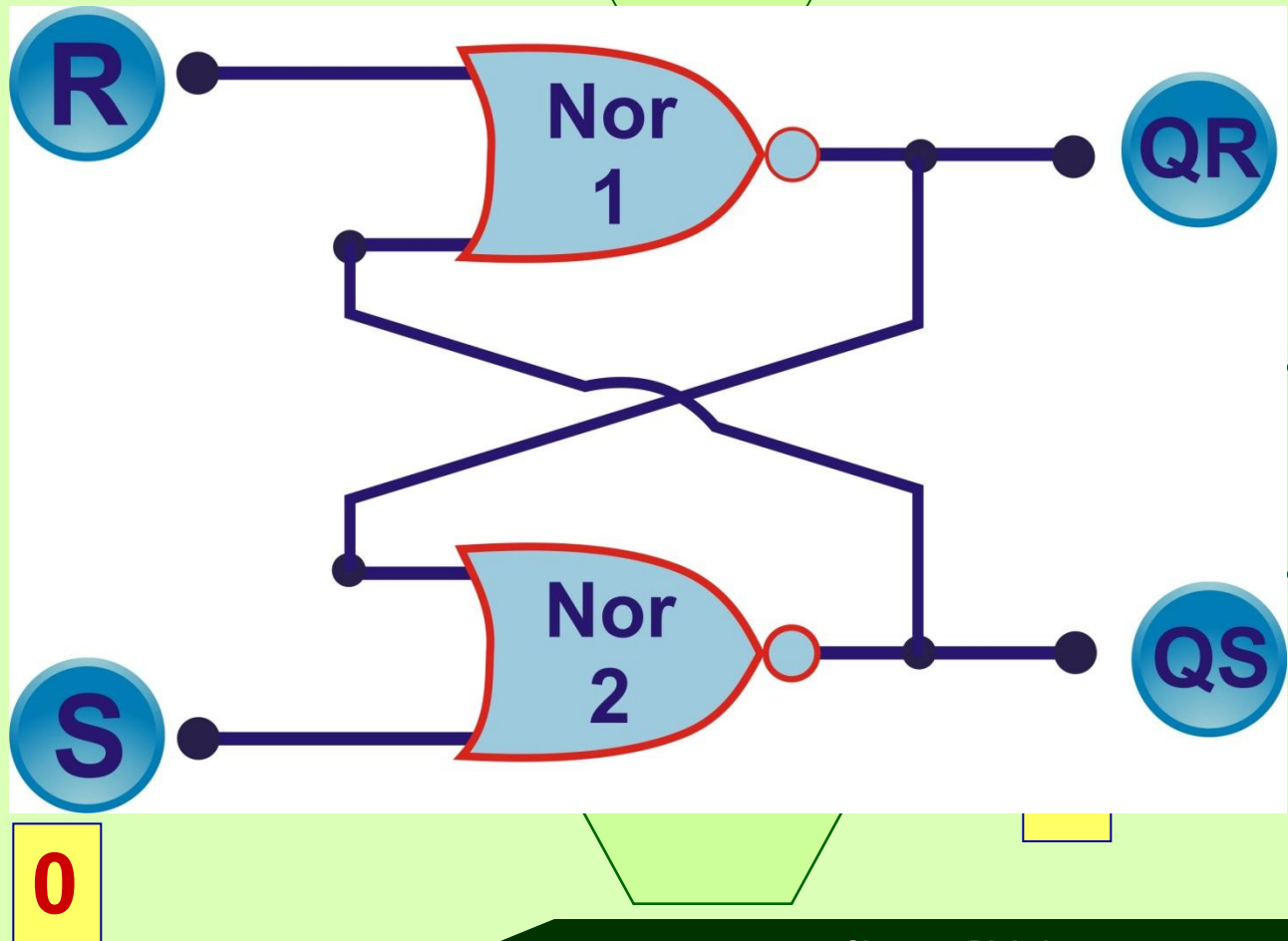

Flip Flop RS Reset Set


A	B	Nor
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 

0

Flip Flop RS Reset Set


A	B	Nor
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 

0

Flip Flop RS Reset Set

A	B	Nor
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 

0

MODULE frsa

"Entradas

R,S pin 1,2;

"Salidas

QR, QS pin 19,18 istype 'com';

equations

$QR = \neg(R \# QS);$

$QS = \neg(S \# QR);$

Test_vectors

$([R,S] \rightarrow [QR,QS])$



$[1,0] \rightarrow [.x.,.x.];$

$[0,0] \rightarrow [.x.,.x.];$

$[1,1] \rightarrow [.x.,.x.];$

$[0,0] \rightarrow [.x.,.x.];$


END

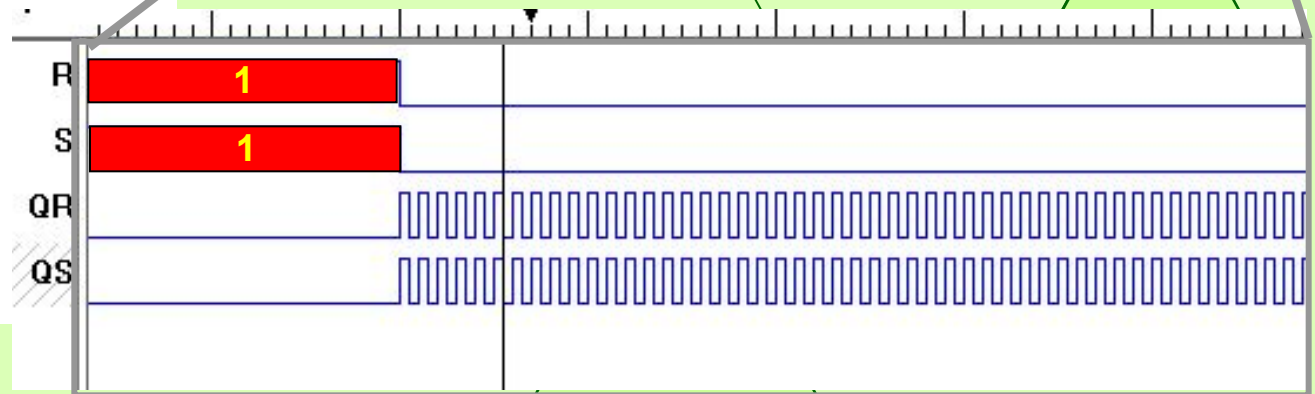 


Flip Flop RS

Tabla Característica


R	S	Q_{n+1}	Q'
0	0	Q	Q'
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

 


Entradas S y R

 

Flip Flop RS

 


Salida Q

 


Circuito de alarma


Entradas S y R

 

Flip Flop RS

 


Salida Q

 


Condiciones iniciales

Circuito de alarma


Entradas S y R

 

Flip Flop RS


 


Salida Q

 

S=1, R=0


Circuito de Arranque y Paro de un motor

 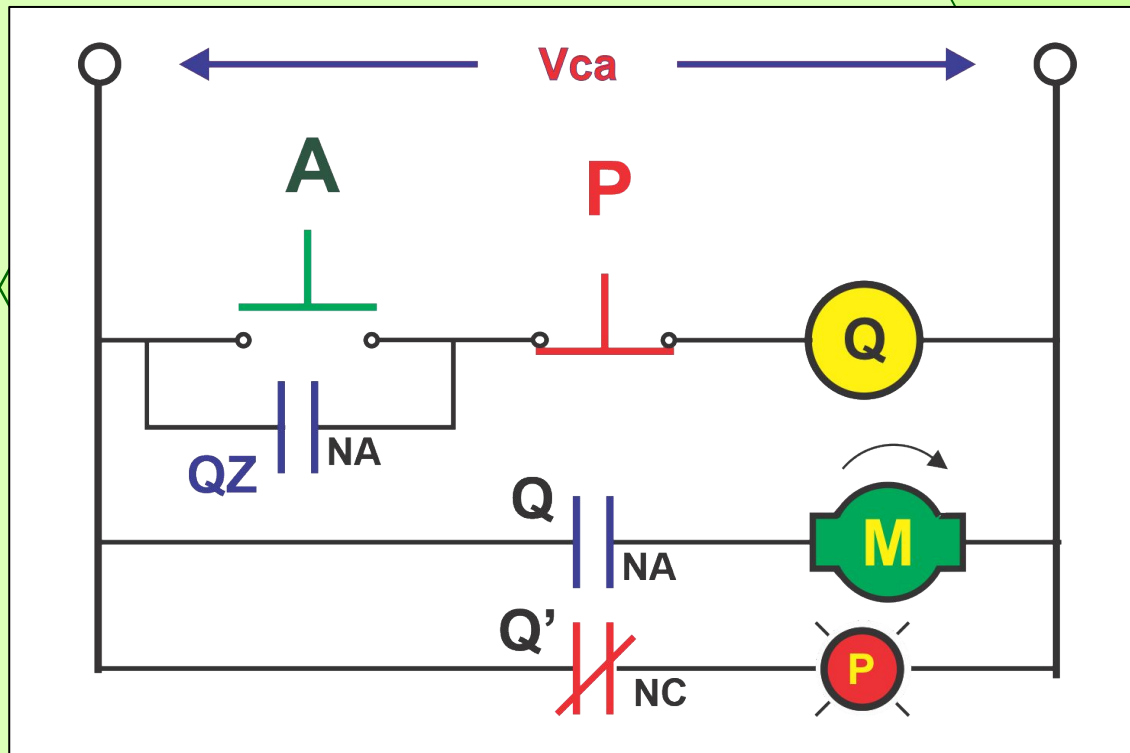

$$Q = P'(A + Q)$$


Flip Flop RS

Señal de sincronía Ck

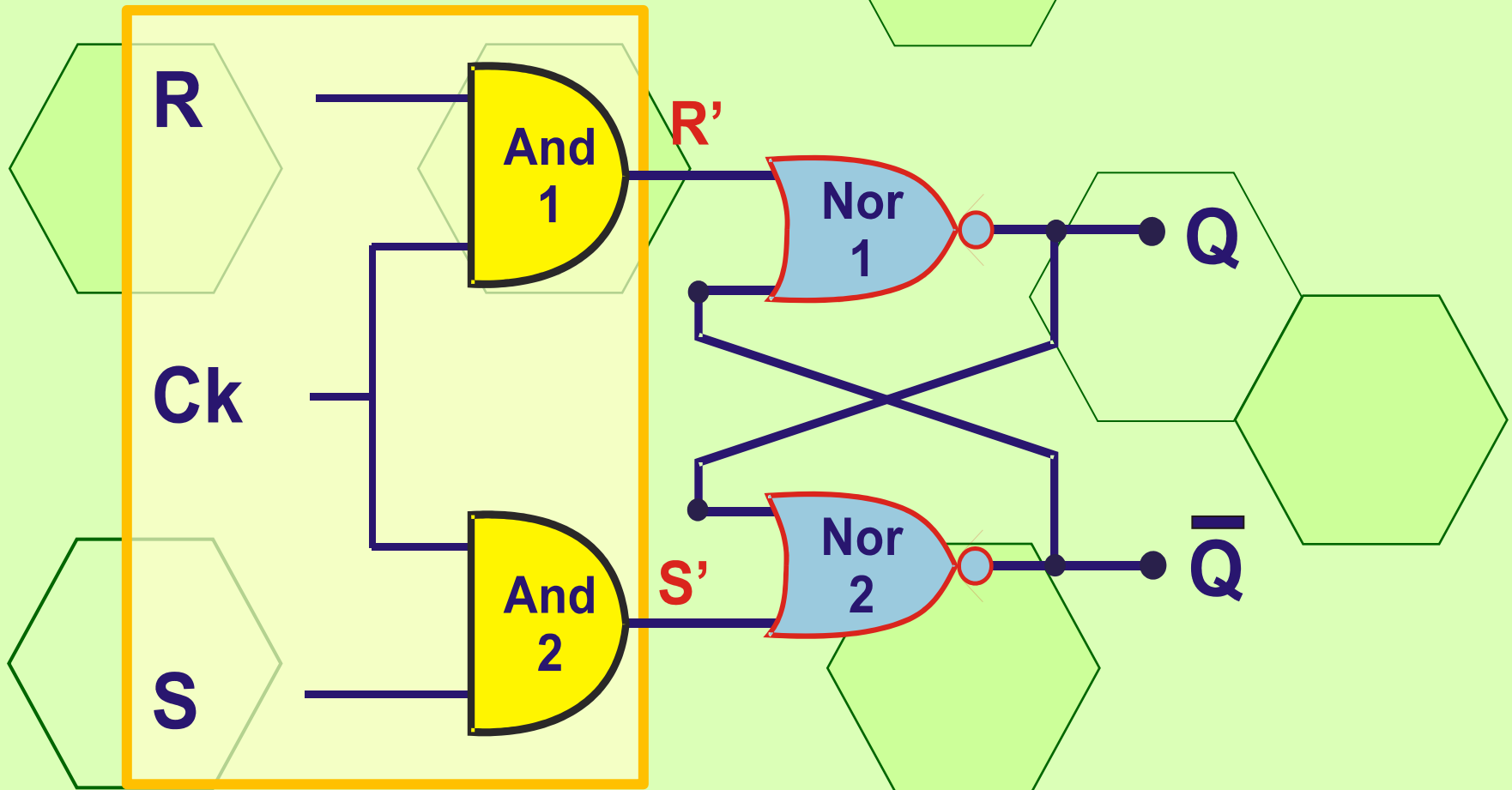


Flip Flop RS

Señal de sincronía Ck

 

Flip Flop RS

Señal de sincronía Ck

 

Flip Flop RS


Tabla Característica

Ck	R	S	Q _{n+1}	Q'
0	X	X	Q	Q'
1	0	0	Q	Q'
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	?	?

R


Ck

S


 


Flip Flop RS



Señal de sincronía Ck

 



Recortador de pulso de Ck

  



Recortador de pulso de Ck

  



Recortador de pulso de Ck

  




Recortador de pulso de Ck

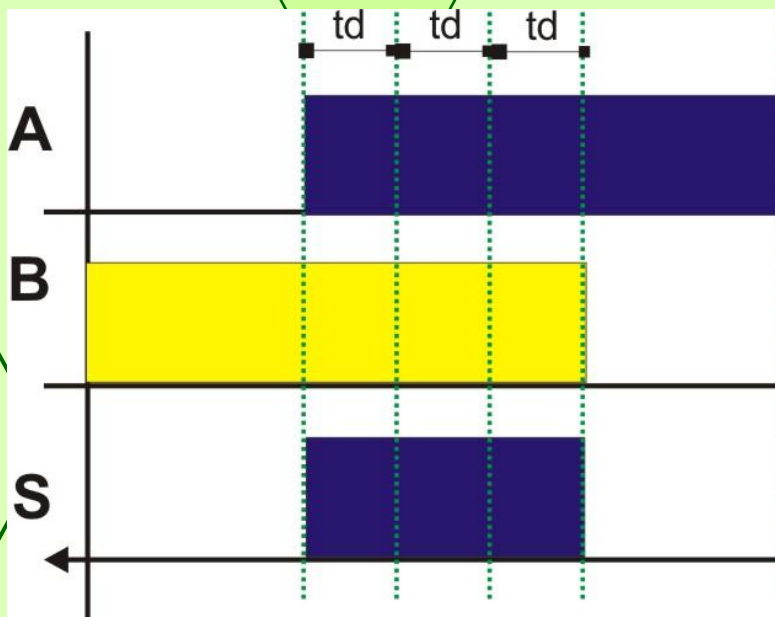 



Recortador de pulso de Ck

  



Recortador de pulso de Ck

   

Recortador de pulso de Ck

  


**Transición
Positiva**

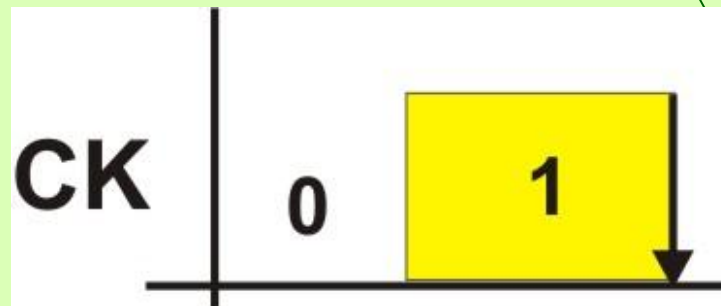 


**Transición
Negativa**

Flip Flop JK Ck ↑

 

Ck	J	K	Q _{n+1}	Q'
0	X	X	Q	Q'
↑	0	0	Q	Q'
↑	0	1	0	1
↑	1	0	1	0
↑	1	1	Q'	Q

 

Pin Out


 


Diagrama Funcional

Entradas				Salidas	
Clr	Clk	J	K	Q	Q'
L	X	X	X	L	H
H	↓	L	L	Q ₀	Q ₀ '
H	↓	H	L	H	L
H	↓	L	H	L	H
H	↓	H	H	Toggle	
H	H	X	X	Q ₀	Q ₀ '


Tabla Característica

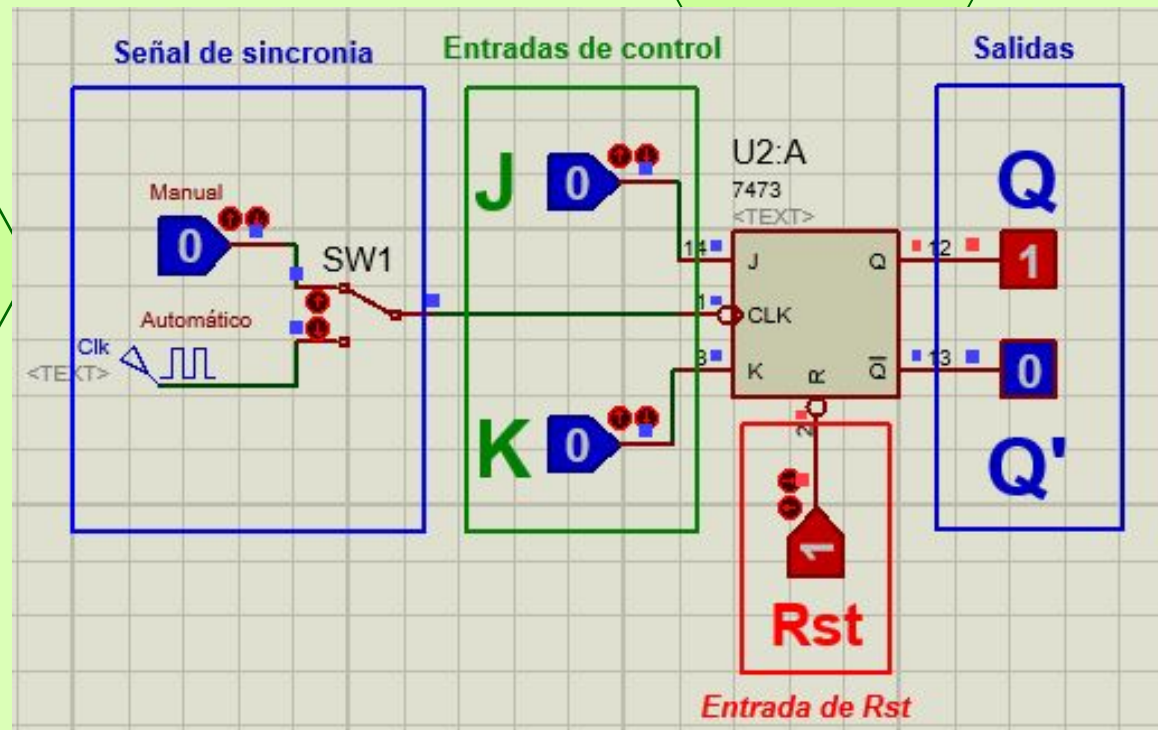SN7473, SN74LS73 DUAL J-K FLIP-FLOPS WITH CLEAR



Simulación del FF JK en Proteus

 SN7473, SN74LS73 DUAL J-K FLIP-FLOPS WITH CLEAR





Simulación del FF JK en Proteus

Dual J-K Flip-Flops


Negative-Edge-Triggered

With Preset And Clear datasheet

 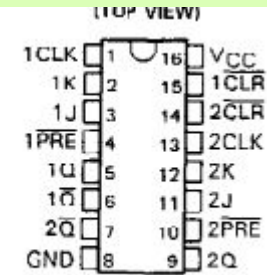


INPUTS					OUTPUTS	
PRE'	CLR'	CLK	J	K	Q	Q'
L	H	X	X	X	H	L
H	L	X	X	X	L	H
L	L	X	X	X	H↑	H↑
H	H	↓	L	L	Q	Q'
H	H	↓	H	L	H	L
H	H	↓	L	H	L	H
H	H	↓	H	H	TOGGLE	TOGGLE
H	H	L	X	X	Q	Q'

 SN74LS112 DUAL J-K NEGATIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP -FLOPS WITH PRESET AND CLEAR




INPUTS					OUTPUTS	
Pr'	Clr'	CLK	J	K	Q	Q'
L	H	X	X	X	H	L
H	L	X	X	X	L	H
L	L	X	X	X	H↑	H↑
H	H	↓	L	L	Q	Q'
H	H	↓	H	L	H	L
H	H	↓	L	H	L	H
H	H	↓	H	H	TOGGLE	
H	H	L	X	X	Q	Q'

INPUTS					OUTPUTS	
Pr'	Clr'	CLK	J	K	Q	Q'
L	H	X	X	X	H	L
H	L	X	X	X	L	H
L	L	X	X	X	H↑	H↑
H	H	↓	L	L	Q	Q'
H	H	↓	H	L	H	L
H	H	↓	L	H	L	H
H	H	↓	H	H	TOGGLE	
H	H	L	X	X	Q	Q'

 


Flip Flop T Toggle

 

Ck	T	Q _{n+1}
0	X	Q
↑	0	Q
↑	1	Q'

	Ck	J	K	Q _{n+1}	Q'
	0	X	X	Q	Q'
T=0	↑	0	0	Q	Q'
	↑	0	1	0	1
	↑	1	0	1	0
T=1	↑	1	1	Q'	Q

 


Ck	T	Q _{n+1}
0	X	Q
↑	0	Q
↑	1	Q'


**Flip Flop T
Toggle**

Flip Flop T Toggle

Rst	Ck	T	Qn+1
0	0	X	0
1	0	X	Q
1	↓	0	Q
1	↓	1	Q'

 


 Circuito para establecer condiciones iniciales de forma automática




$$X_c = \frac{1}{2\pi f c}$$

Otras entradas de Control a los FFS

 


$$X_c = \frac{1}{2\pi f c}$$

Otras entradas de Control a los FFS

 

$f =$



∞

 

$X_C =$

$X_C = 0$

Otras entradas de Control a los FFS

  



$$X_c =$$


$$1/(2\pi f C)$$


$$X_c =$$

Aplicación de los FF T

 


 

 

 


Flip Flop D Data

 

Ck	D	Q_{n+1}
0	X	Q
↑	0	0
↑	1	1

SN7474

 DUAL D-TYPE POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH PRESET AND CLEAR



Pin Out


 



Diagrama Funcional

FUNCTION TABLE

INPUTS				OUTPUTS	
PRE	CLR	CLK	D	Q	Q $\bar{Q}$
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
L	L	X	X	H $\uparrow$	H $\uparrow$
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	X	Q $_0$	Q $\bar{Q}_0$

Tabla Característica

 


 


FF D



FUNCTION TABLE


INPUTS				OUTPUTS	
$\overline{\text{PRE}}$	$\overline{\text{CLR}}$	CLK	D	Q	$\overline{Q}$
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
L	L	X	X	H↑	H↑
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	X	Q_0	$\overline{Q}_0$

 


 


Ck	D	Q _{n+1}
0	X	Q
↑	0	0
↑	1	1

  

 

Proyecto Formativo 9

  

- **Concepto de Memoria**
- **Tipos de Flip Flops**
- **Clk** (sincronía)
 - Manual
 - Automática
- Otras entradas de control **Clr**, **Pr**
- Establecer condiciones iniciales al arranque
- Algunas aplicaciones de los FF's